

Bài tập tuần 1


Yêu cầu của bài thực hành

1. Hiển thị các đèn LEDR thông qua các SW:

- Các LEDR kích sáng khi lên trạng thái 1 và tắt khi ở trạng thái 0.
- Mỗi toggle switch điều khiển tắt, một đèn LEDR: $SW[0] \rightarrow LEDR[0], \dots$

2. Thiết kế module thực hiện bộ multiplex 2-to-1 độ rộng 4 bit:

Dựa vào mô tả trên ta có thể tạo ra một bộ multiplex 2-to-1 độ rộng 4 bit như hình sau:

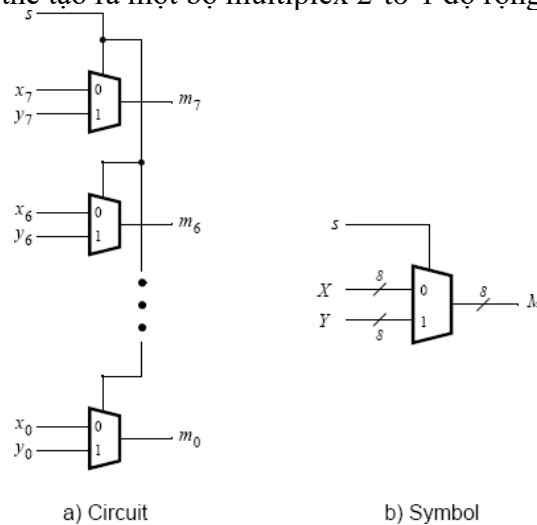


Hình 1.36: Sơ đồ ch và ký hiệu củ bộ u tip ex 2-to-1 (8bit) [22]

Để kiểm tra trên board DE1 ta sử dụng LEDR, SW. Ngõ vào x_{in} là $SW[3:0]$, ngõ vào y_{in} là $SW[7:4]$, $SW[9]$ là select, và $LEDR[3:0]$ là ngõ ra.

3. Mở rộng từ câu 2, trong phần này ta s thiết kế bộ multiplex 5-to-1 độ rộng 1bit.


- Thiết kế này dựa trên cơ sở bộ multiplex 2-to-1:

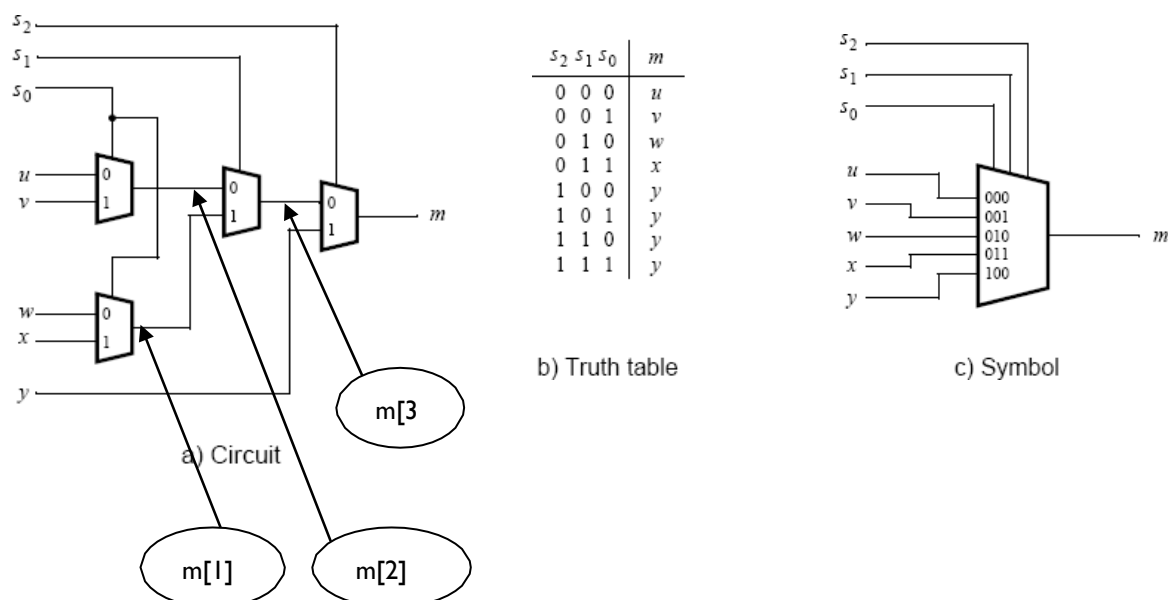

Hình 1.37: Sơ đồ ch, bảng sự thật và ký hiệu củ bộ u tip ex 5-to-1 [22]

4. Thiết kế bộ giải mã LED 7 đoạn với 3-bit ngõ hiển thị các ký tự H, E, L, : trong phần này chúng ta sẽ tạo ra một module giải mã (decode) các bit đầu ra thành các ký tự „ H “,,E“, „L“, „:“ với một đèn LED 7 đoạn.

- y là mô tả bằng hình bộ giải mã như sau:

 

Hình 1.39: Bộ giải mã 7 đoạn [22]

- Trong đó ta có 3 ngõ vào C_0 , C_1 , C_2 đi vào bộ giải mã 7 đoạn rồi xuất ra đèn led.
- Lưu ý là đối với loại led 7 đoạn trên mạch này thì kích sáng ở trạng thái logic 0 và tắt ở trạng thái logic 1.
- Do có 3 bit đầu vào nên ta có thể mã hóa 8 trạng thái khác nhau nhưng chỉ lấy 4 trạng thái đầu, các trạng thái còn lại không quan trọng.

$C_2 C_1 C_0$	Ký tự
00	H
01	E
10	L
11	O
100	
101	
110	
111	

- Trong phần này ta nên áp dụng đơn giản mạch bằng giản đồ Karnaugh khi thực hiện việc giải mã các ký tự khi thực hiện bằng lệnh **assign**.


5. Thiết kế bộ giải mã để thực hiện việc hiển thị chữ FPGA trên 4 led 7 đoạn

HEX3 -> hiển thị chữ F

HEX2 -> hiển thị chữ P

HEX1 -> hiển thị chữ G

HEX0 -> hiển thị chữ A

 


Hình 1.40: Hi n thị chữ FPGA trên 4 ed đo n

6. Mở rộng câu 5 chúng ta s hiển thị trên 4 led 7 đoạn 4 ký tự F,P,G,A và có thể xoay chữ thành một vòng dựa vào các SW điều ch nh. Dùng các switch SW₉₋₇ điều khiển chữ xoay. Dùng các led 7 đoạn HEX3-HEX0 để hiển thị các ký tự.

Bảng 1.1: Giá trị hi n thị trên 4 ed đo n

SW9	SW8	SW7	Ký tự hiển thị			
			HEX3	HEX2	HEX1	HEX0
0	0	0	F	P	G	A
0	0	1	P	G	A	F
0	1	0	G	A	F	P
0	1	1	A	F	P	G

7. Thiết kế bộ giải mã số BCD sang LED 7 đoạn

 

Hình 1.41: Sơ đồ khối bộ giải BCD s ng LED đo n

Bảng 1.2: Bảng sự thật của bộ giải BCD sang LED đơn

w3	w2	w1	w0	0	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

Chúng ta sử dụng các SW[3:0] tương ứng cho các tín hiệu vào w0, w1, w2, w3 và LED 7 đoạn HEX0 để thị giá trị thập phân.

CODE

Bài 1:

```
module cau1(SW, LEDR);  
    input [9:0]SW;  
    output [9:0]LEDR;  
    assign LEDR = SW;  
endmodule
```

Bài 2:

```
module cau2(SW,LEDR);  
    input [9:0]SW;  
    output [3:0]LEDR;  
    mux_2_1(SW[3:0],SW[7:4], SW[9], LEDR[3:0]);  
endmodule  
  
module mux_2_1(x, y, s, m);  
    input [3:0]x,y;  
    input s;  
    output [3:0]m;  
    assign m[0] = (x[0] & ~s | y[0] & s);  
    assign m[1] = (x[1] & ~s | y[1] & s);  
    assign m[2] = (x[2] & ~s | y[2] & s);  
    assign m[3] = (x[3] & ~s | y[3] & s);  
endmodule
```

Bài 3:

```
module cau3(SW,LEDR);  
    input [7:0]SW;  
    output [0:0]LEDR;  
    mux_2_1(SW[4:0],SW[7:5], LEDR[0]);  
endmodule  
  
module mux_2_1(x, s, m_out);
```

```

    input [4:0]x;//
    input [2:0]s;
    output m_out;
    wire[3:1]m;

    assign m[1] = ( x[2] & ~s[0] | x[3] & s[0] );
    assign m[2] = ( x[0] & ~s[0] | x[1] & s[0] );
    assign m[3] = ( m[2] & ~s[1] | m[1] & s[1] );
    assign m_out = ( m[3] & ~s[2] | x[4] & s[2] );
endmodule

```

Bài 4:

```

module cau4(SW, HEX0);
    input [2:0]SW;
    output [0:6]HEX0;
    dec3bit dec(SW[2:0],HEX0);
endmodule

module dec3bit(c,leds);
    input [2:0]c;
    output reg [0:6]leds;
    always @(c)
    case (c) //abcdefg //0123456
        0: leds = 7'b1001000;//H
        1: leds = 7'b0110000;//E
        2: leds = 7'b1110001;//L
        3: leds = 7'b0000001;//O
        default: leds = 7'bx;
    endcase
endmodule

```

Bài 5:

```

module cau5(SW, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3);
    input [9:7] SW;
    output [0:6]HEX0, HEX1, HEX2, HEX3;
    DECODER_HEX0 (SW[9:7],HEX0);
    DECODER_HEX1 (SW[9:7],HEX1);

```

```

        DECODER_HEX2 (SW[9:7],HEX2);
        DECODER_HEX3 (SW[9:7],HEX3);
endmodule

module DECODER_HEX0(c,led0);
    input [9:7]c;
    output reg [0:6]led0;
    always @(c)
    begin
        case (c)
            3'b 000 : led0 = 7'b0001000; //A
            default : led0 = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule

module DECODER_HEX1(c,led1);
    input [9:7]c;
    output reg [0:6]led1;
    always @(c)
    begin
        case(c)
            3'b 000 : led1 = 7'b0100001;//G
            default : led1 = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule

module DECODER_HEX2(c,led2);
    input [9:7]c;
    output reg [0:6]led2;
    always @(c)
    begin
        case(c)
            3'b 000 : led2 = 7'b0011000; //P
            default : led2 = 7'b1111111;
        endcase
    end
end

```

```

endmodule

module  DECODER_HEX3(c,led3);
    input  [9:7]c;
    output reg [0:6]led3;
    always @(c)
    begin
        case(c)
            3'b 000 : led3 = 7'b0111000; //F
            default : led3 = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule

```

Bài 6:

```

module  cau6(SW, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3);
    input  [9:7] SW;
    output [0:6]HEX0, HEX1, HEX2, HEX3;
    DECODER_HEX0 (SW[9:7],HEX0);
    DECODER_HEX1 (SW[9:7],HEX1);
    DECODER_HEX2 (SW[9:7],HEX2);
    DECODER_HEX3 (SW[9:7],HEX3);
endmodule

module  DECODER_HEX0 (c,led0);
    input  [9:7]c;
    output reg [0:6]led0;
    always @(c)
    begin
        case (c)
            3'b 000 : led0 = 7'b0001000; //A
            3'b 011 : led0 = 7'b0100001;//G
            3'b 010 : led0 = 7'b0011000; //P
            3'b 001 : led0 = 7'b0111000; //F
            default : led0 = 7'b1111111;
        endcase
    end
end

```



```

endmodule

module  DECODER_HEX1  (c,led1);
    input  [9:7]c;
    output reg [0:6]led1;
    always @(c)
    begin
        case (c)
            3'b 001 : led1 = 7'b0001000; //A
            3'b 000 : led1 = 7'b0100001; //G
            3'b 011 : led1 = 7'b0011000; //P
            3'b 010 : led1 = 7'b0111000; //F
            default : led1 = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule

```

```

endmodule

module  DECODER_HEX2  (c,led2);
    input  [9:7]c;
    output reg [0:6]led2;
    always @(c)
    begin
        case (c)
            3'b 010 : led2 = 7'b0001000; //A
            3'b 001 : led2 = 7'b0100001; //G
            3'b 000 : led2 = 7'b0011000; //P
            3'b 011 : led2 = 7'b0111000; //F
            default : led2 = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule

```

```

endmodule

module  DECODER_HEX3  (c,led3);
    input  [9:7]c;
    output reg [0:6]led3;
    always @(c)
    begin
        case (c)

```

```

        3'b 011 : led3 = 7'b0001000;//A
        3'b 010 : led3 = 7'b0100001;//G
        3'b 001 : led3 = 7'b0011000;//P
        3'b 000 : led3 = 7'b0111000;//F
        default : led3 = 7'b1111111;
    endcase

end

endmodule

```

Bài 7:

```

module cau7(SW, HEX0);
    input [3:0] SW;
    output [0:6] HEX0;
    DECODER(SW[3:0], HEX0);
endmodule

module DECODER(c, led0);
    input [3:0] c;
    output reg [0:6] led0;
    always @(c)
    begin
        case (c)
            4'b 0000 : led0 = 7'b0000000;
            4'b 0001 : led0 = 7'b1001111;
            4'b 0010 : led0 = 7'b0010010;
            4'b 0011 : led0 = 7'b0000110;
            4'b 0100 : led0 = 7'b1001100;
            4'b 0101 : led0 = 7'b0100100;
            4'b 0110 : led0 = 7'b0100000;
            4'b 0111 : led0 = 7'b0001111;
            4'b 1000 : led0 = 7'b0000000;
            4'b 1001 : led0 = 7'b0000100;
            default : led0 = 7'b1111111;
        endcase
    end
endmodule

```

Bài tập tuần 2

Yêu cầu của bài thực hành

1. Hiển thị trên led 7 đoạn (HEX0) các số thập lục phân từ 0 – F được điều chỉnh từ các công tắc SW[3:0].
2. Hiển thị trên led 7 đoạn (HEX0, HEX1) các số thập lục phân từ 00 – FF được điều chỉnh từ các công tắc SW[3:0] -> HEX0 ; SW[7:4] -> HEX1
3. Thiết kế mạch dùng chuyển đổi số hệ nhị phân 4 bit $V = v_3 v_2 v_1 v_0$ thành số hệ thập phân $D = d_1 d_0$. Sử dụng các switch (SW 3:0) làm các ngõ vào và led 7 đoạn HEX0, HEX1 hiển thị số thập phân và đồng thời tắt các led 7 đoạn HEX2, HEX3. (Hay hiển thị số thập phân từ 00 – 15 trên 2 led 7 đoạn HEX0, HEX1)
4. Trong câu 3 chúng ta đã thực hiện một mạch chuyển số Binary thành số decimal. Trong phần này ta sẽ thiết kế mạch cộng hai số BCD và sử dụng mạch câu 3.
 - Chọn các switch SW₇₋₄, SW₃₋₀ và SW₈ làm ngõ vào cho hai số BCD và một bit nhớ c_{in}
 - Ngõ ra là tổng của A và B gồm hai chữ số S₁S₀ thể hiện trên các led 7 đoạn HEX1, HEX0.

CODE

Câu 1:

```
module TH_Bai1 (SW, HEX0);  
    input [3:0] SW;  
    output [0:6] HEX0;  
    seg7 (SW[3:0], HEX0);  
endmodule  
  
module seg7 (bcd, leds);  
    input [3:0] bcd;  
    output reg [0:6] leds;  
    always @(bcd)  
    case (bcd) //abcdefg  
        0: leds = 7'b0000001;  
        1: leds = 7'b1001111;  
        2: leds = 7'b0010010;  
        3: leds = 7'b0000110;  
        4: leds = 7'b1001100;  
        5: leds = 7'b0100100;  
        6: leds = 7'b0100000;
```

```

7: leds = 7'b0001111;
8: leds = 7'b0000000;
9: leds = 7'b0000100;
10: leds = 7'b0001000;
11 : leds= 7'b0000000;
12 : leds= 7'b0110001;
13 : leds= 7'b0000001;
14 : leds= 7'b0110000;
15 : leds= 7'b0111000;
default: leds = 7'b1111111;
endcase
endmodule

```

Bài 2:

```

module TH_Bai1 (SW, HEX0, HEX1);
input [7:0] SW;
output [0:6] HEX0;
output [0:6] HEX1;
seg70 (SW[3:0], HEX0);
seg71 (SW[7:4], HEX1);
endmodule

module seg70 (bcd, led0);
input [3:0] bcd;
output reg [0:6] led0;
always @(bcd)
case (bcd) //abcdefg
0: led0 = 7'b0000001;
1: led0 = 7'b1001111;
2: led0 = 7'b0010010;
3: led0 = 7'b0000110;
4: led0 = 7'b1001100;
5: led0 = 7'b0100100;
6: led0 = 7'b0100000;
7: led0 = 7'b0001111;
8: led0 = 7'b0000000;

```

```

9: led0= 7'b0000100;
10: led0  = 7'b0001001;
11 : led0= 7'b0000000;
12 : led0= 7'b0110001;
13 : led0= 7'b0000001;
14 : led0= 7'b0110000;
15 : led0= 7'b0111000;
default: led0 = 7'b1111111;
endcase

```

```

endmodule

```

```

module seg71 (bcd, led1);
input [7:4] bcd;
output reg [0:6]led1;
always @(bcd)
case (bcd)          //abcdefg
0: led1 = 7'b0000001;
1: led1 = 7'b1001111;
2: led1 = 7'b0010010;
3: led1 = 7'b0000110;
4: led1 = 7'b1001100;
5: led1 = 7'b0100100;
6: led1 = 7'b0100000;
7: led1= 7'b0001111;
8: led1= 7'b0000000;
9: led1= 7'b0000100;
10: led1  = 7'b0001001;
11 : led1= 7'b0000000;
12 : led1= 7'b0110001;
13 : led1= 7'b0000001;
14 : led1= 7'b0110000;
15 : led1= 7'b0111000;
default: led1 = 7'b1111111;
endcase
endmodule

```

Câu 3:

```
module B1 (SW, HEX0, HEX1);  
    input [3:0] SW;  
    output [0:6] HEX0, HEX1;  
    seg70 (SW[3:0], HEX0, HEX1);  
endmodule  
  
module seg70 (bcd, led0, led1);  
    input [3:0] bcd;  
    output reg [0:6] led0, led1;  
    always @(bcd)  
    if (bcd<10)  
    begin  
        led1=7'b1111111;  
        case (bcd) //abcdefg  
            0: led0 = 7'b00000001;  
            1: led0 = 7'b1001111;  
            2: led0 = 7'b0010010;  
            3: led0 = 7'b0000110;  
            4: led0 = 7'b1001100;  
            5: led0 = 7'b0100100;  
            6: led0 = 7'b0100000;  
            7: led0= 7'b0001111;  
            8: led0= 7'b0000000;  
            9: led0= 7'b0000100;  
            default: led0 = 7'b1111111 ;  
        endcase  
    end  
    else  
    begin  
        led1=7'b1001111;  
        case (bcd)  
            10: led0 = 7'b00000001;  
            11: led0 = 7'b1001111;  
            12: led0 = 7'b0010010;  
            13: led0 = 7'b0000110;
```

```

        14: led0 = 7'b1001100;
        15: led0 = 7'b0100100;
    endcase

end

endmodule

```

Câu 4:

```

module B1 (SW, HEX0, HEX1);
    input [8:0] SW;
    output [0:6] HEX0, HEX1;
    wire [3:0] s;
    wire count;
    adder4bit (SW[3:0], SW[7:4], SW[8], s, count);
    display_0_9 (s, HEX0);
    display_0_9 (count, HEX1);
endmodule

module adder4bit (a, b, cin, BCDout, carryout);
    input [3:0] a, b;
    input cin;
    output reg [0:3] BCDout;
    output reg carryout;
    reg [4:0] z;
    always @(a, b, cin)
    begin
        z = a + b + cin;
        if (z < 10)
            {carryout, BCDout} = z;
        else
            {carryout, BCDout} = z + 6;
        end
    end
endmodule

module display_0_9(c, hex);
    input [3:0] c;
    output reg [6:0] hex;
    always @(c)


```

```
        case (c)          //abcdefg
0: hex = 7'b0000001;
1: hex = 7'b1001111;
2: hex = 7'b0010010;
3: hex = 7'b0000110;
4: hex = 7'b1001100;
5: hex = 7'b0100100;
6: hex = 7'b0100000;
7: hex= 7'b0001111;
8: hex= 7'b0000000;
9: hex= 7'b0000100;
    default: hex = 7'b1111111 ;
    endcase
endmodule
```


Bài tập tuần 3


Yêu cầu của bài thực hành

Câu 1. Thực hiện module tạo ra mạch chốt RS, trong đó sử dụng SW[0] và SW[1] cho 2 tín hiệu ngõ vào R và S, SW[2] cho tín hiệu ngõ vào Clk. Kết nối tín hiệu ngõ ra Qa với LEDR0.

 


Hình 1.46: Mạch chốt RS [22]

Câu 2. Thực hiện module tạo ra mạch chốt D (D latch)

 


Hình 1.47: Mạch chốt D [22]

Câu 3. Thực hiện module tạo ra mạch master-slave D flipflop.

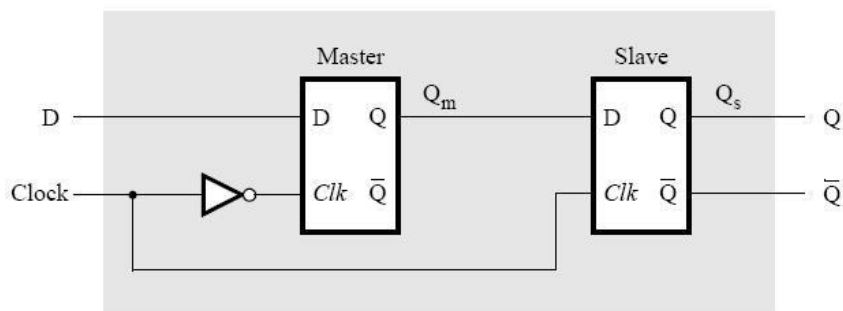


Hình 1.48: Mạch master-slave D flipflop [22]

Câu 4. Thực hiện module tạo ra các mạch flipflop D khác nhau theo hình vẽ sau:

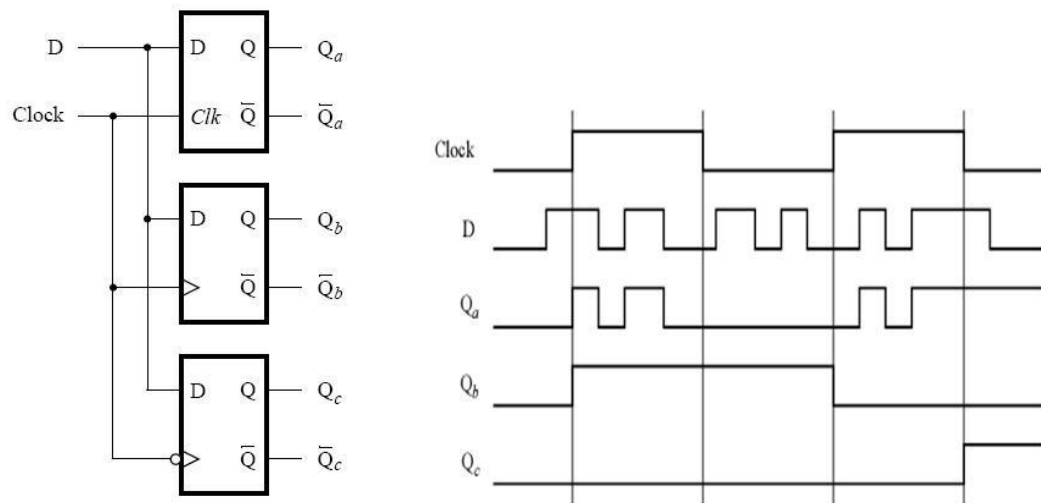

Hình 1.49: Mạch flipflop D [22]

Câu 5. Thiết kế các module sau: một bộ giải mã số hexa 0→ F, thiết kế thành ghi 8 bit. Ta dùng hết 4 đèn led 7 đoạn trên board DE1, thanh ghi 8 bit ngõ ra kết nối với bộ giải mã số hexa cho 2 đèn led đầu, và 8 bit ngõ vào điều khiển 2 đèn led 7 đoạn còn lại.

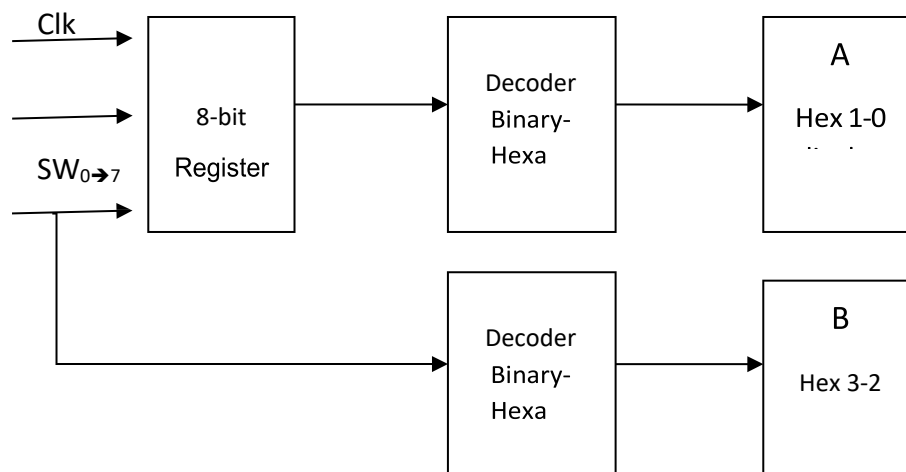

Hình 1.50: Mạch hiển thị số HEX sử dụng thanh ghi 8 bit

CODE

Câu 1:

```
module cau1(SW, LEDR);
    input [2:0]SW;
    output [1:0]LEDR;
    RS_FF (SW[0], SW[1], SW[2], LEDR[0], LEDR[1]);
endmodule
```

```
module RS_FF(R, S, clk, Qa, Qb);
```

```

        input R, S, clk;
        output wire Qa, Qb;
        wire R_g, S_g;
        and(R_g, R, clk);
        and(S_g, S, clk);
        nor(Qa, R_g, Qb);
        nor(Qb, S_g, Qa);
    endmodule

```

Câu 2:

```

    module cau2(SW, LEDR);
        input [1:0] SW;
        output [1:0] LEDR;
        D_LATCH (LEDR[0], LEDR[1], SW[0], SW[1]);
        // led0-Qa..led1-Qb..sw0-clk..sw1..D
    endmodule

```

```

module D_LATCH(Qa, Qb, clk, D);
    input D, clk;
    output wire Qa, Qb;
    wire R_g, S_g;
    nand (S_g, D, clk);
    nand (R_g, ~D, clk);
    nand (Qa, S_g, Qb);
    nand (Qb, R_g, Qa);
endmodule

```

Câu 3:

```

    module cau3(SW, LEDR);
        input [1:0] SW;
        output [0:0] LEDR;
        wire Qm;
        // sw1-clk..sw0-D..led0-Q
        FF_D(Qm, SW[0], ~SW[1]);
        FF_D(LEDR[0], Qm, SW[1]);
    endmodule

```

```
endmodule
```

```
module FF_D(Q, D, Clk);  
    input Clk, D;  
    output reg Q;  
    always@(posedge Clk)  
    begin  
        if(D == 1'b1)  
            Q <= 1'b1;  
        else  
            Q <= 1'b0;  
        end  
    end  
endmodule
```

Câu 4:

```
module cau4(SW, LEDR);  
    input [1:0]SW;  
    output [2:0]LEDR;  
    FF_D_Ex(SW[1], SW[0], LEDR[0], LEDR[1], LEDR[2]);  
endmodule
```

```
module FF_D_Ex(d, clk, q1, q2, q3);  
    input d, clk;  
    output reg q1, q2, q3;  
    always @(clk)  
        if(clk)  
            q1 <= d;  
    always @(posedge clk)  
        q2 <= d;  
    always @(negedge clk)  
        q3 <= d;  
endmodule
```

Câu 5:

```
module cau5(SW, KEY, HEX0, HEX1, HEX2, HEX3);
```

```

        input [7:0]SW;
        input [1:0]KEY;
        output [6:0]HEX0,HEX1,HEX2,HEX3;
        wire [7:0]Q;
        Decoder_HEX (SW[3:0],HEX3);
        Decoder_HEX (SW[7:4],HEX2);
        D_LATCH (SW[3:0],KEY[0],KEY[1],Q[3:0]);
        Decoder_HEX(Q[3:0],HEX1);
        D_LATCH (SW[7:4],KEY[0],KEY[1],Q[7:4]);
        Decoder_HEX(Q[7:4],HEX0);
endmodule

```

```

module D_LATCH(D, clk, Reset, Q);
    input D, clk, Reset;
    output reg Q;
    always@(posedge clk, negedge Reset)
        if(~Reset)
            Q <= 0;
        else
            Q <= D;
endmodule

```

```

module Decoder_HEX(c, hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always @(c)
        case (c) //abcdefg
            0: hex = 7'b0000001;
            1: hex = 7'b1001111;
            2: hex = 7'b0010010;
            3: hex = 7'b0000110;
            4: hex = 7'b1001100;
            5: hex = 7'b0100100;
            6: hex = 7'b0100000;
            7: hex= 7'b0001111;


```

```
        8: hex= 7'b00000000;  
        9: hex= 7'b0000100;  
        default: hex = 7'b1111111;  
    endcase  
endmodule
```

Bài tập tuần 4

Yêu cầu của bài thực hành

 Câu 1. Viết code Verilog mô tả mạch Flip-Flop D với Mux 2:1 ở ngõ vào D 1bit như sau:




Kiểm tra mạch trên Board DE1 bằng cách sử dụng các tín hiệu:

- SW[0] = D0
- SW[1] = D1
- SW[2] = s
- LEDR[0] = Q


Câu 2. Mở rộng câu 1, viết code Verilog mô tả mạch Flip-Flop D với Mux 2:1 ở ngõ vào D 4bits. Kiểm tra mạch trên Board DE1 bằng cách sử dụng các tín hiệu:

- SW[3:0] = D0
- SW[7:4] = D1
- SW[8] = s
- LEDR[3:0] = Q

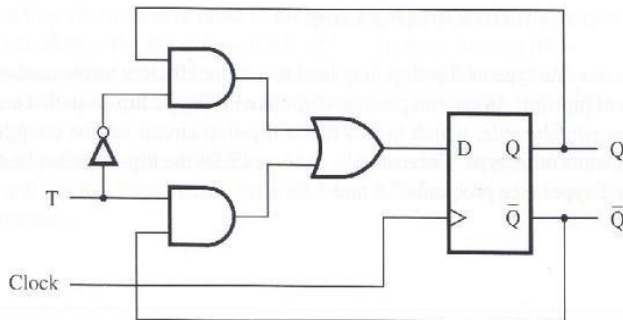Câu 3. Viết code Verilog mô tả mạch Flip-Flop T như sau:




T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$

 

Kiểm tra mạch Flip-Flop T trên Board DE1 bằng cách sử dụng các tín hiệu:

- SW[0] = T
- KEY[0] = Clk
- LEDR[0] = Q

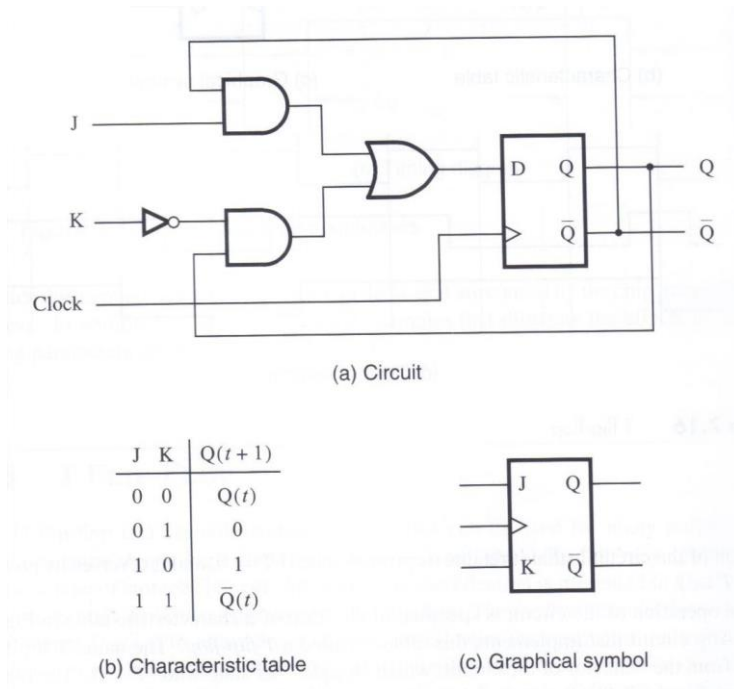
Câu 4. Viết code Verilog mô tả mạch Flip-Flop JK như sau:



Kiểm tra mạch Flip-Flop JK trên Board DE1 bằng cách sử dụng các tín hiệu:

- SW[0] = J
- SW[1] = K
- KEY[0] = Clk
- LEDR[0] = Q

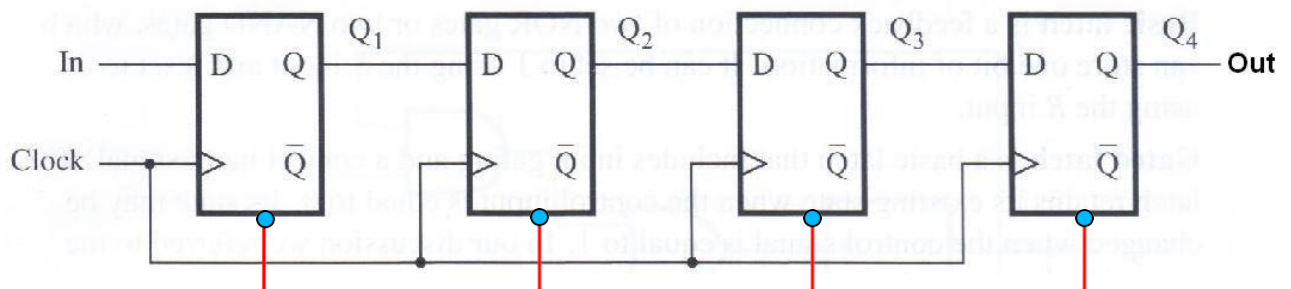Câu 5. Thiết kế mạch thanh ghi dịch như sau:



Sử dụng: SW[0] là tín hiệu vào In;
KEY[0] làm Clock; KEY[1]
làm Clear;
LEDR[3:0] hiển thị giá trị của Q[4:1]

CODE

Bài 1:

```
module cau1(SW, KEY, LEDR);
    input [2:0]SW; // SW0 = D0, SW1 = D1, SW2 = s
    input [0:0]KEY;
    output [0:0]LEDR; // LEDR0 = q
    wire d;
```



```

    mux_21(SW[0], SW[1], SW[2], d);
    FF_D(d, KEY[0], LEDR[0]);
endmodule

```

```

module mux_21(x, y, s, m);
    input x, y, s;
    output m;

    assign m = s?y:x;
endmodule

```

```

module FF_D(d, clk, q);
    input d, clk;
    output reg q;

    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```

Bài 2:

```

module cau2(SW, KEY, LEDR);
    input [8:0]SW; // SW[3:0] = D0, SW[7:4] = D1, SW[8] = s
    input [0:0]KEY;
    output wire [3:0]LEDR; // LEDR[3:0] = q
    wire [3:0]d;

    mux_21_4b(SW[3:0], SW[7:4], SW[8], d);
    FF_D_4b(d, KEY[0], LEDR[3:0]);
endmodule

```

```

module mux_21_4b(x, y, s, m);
    input [3:0]x, y;
    input s;

```

```

        output [3:0]m;

        assign m = s?y:x;
endmodule

module FF_D_4b(d, clk, q);
    input [3:0]d;
    input clk;
    output reg [3:0]q;

    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```

Bài 3:

```

module cau3(SW, KEY, LEDR);
    input [0:0]SW, KEY; // t = SW0, clk = KEY0
    output [0:0]LEDR;    // q = LEDR

    FF_T(SW[0], KEY[0], LEDR[0]);
endmodule

module FF_T(t, clk, q);
    input t, clk;
    output q;
    wire m1, m2, d;

    and(m1, ~t, q);
    and(m2, t, ~q);
    or(d, m1, m2);
    FF_D(d, clk, q);
endmodule

module FF_D(d, clk, q);
    input d, clk;

```

```

output reg q;

always @(posedge clk)
    q <= d;
endmodule

```

Bài 4:

```

module cau4(SW, KEY, LEDR);
    input [1:0]SW;
    input [0:0]KEY; // j = SW0, k = SW1, clk = KEY0
    output [0:0]LEDR; // q = LEDR

    FF_T(SW[0], SW[1], KEY[0], LEDR[0]);
endmodule

```

```

module FF_T(j, k, clk, q);
    input j, k, clk;
    output q;
    wire m1, m2, d;

    and(m1, j, ~q);
    and(m2, ~k, q);
    or(d, m1, m2);
    FF_D(d, clk, q);
endmodule

```

```

module FF_D(d, clk, q);
    input d, clk;
    output reg q;

    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```


Bài 5:

```
module cau5(SW, KEY, LEDR);  
    input [0:0]SW; // d = SW0  
    input [1:0]KEY;// clk = KEY0, r = KEY1  
    output [3:0]LEDR; // q = LEDR0  
    wire q1, q2, q3;  
  
    FF_D(SW[0], KEY[1], KEY[0], LEDR[0]);  
    FF_D(LEDR[0], KEY[1], KEY[0], LEDR[1]);  
    FF_D(LEDR[1], KEY[1], KEY[0], LEDR[2]);  
    FF_D(LEDR[2], KEY[1], KEY[0], LEDR[3]);  
endmodule  
  
module FF_D(d, r, clk, q);  
    input d, r, clk;  
    output reg q;  
  
    always @(posedge clk)  
        if(r == 0)  
            q <= 0;  
        else  
            q <= d;  
endmodule
```

Bài tập tuần 5

Yêu cầu của bài thực hành

 Câu 1. Viết code verilog mô tả mạch đếm lên đồng bộ 4 bit sử dụng FlipFlop T. Bộ đếm sẽ hoạt động tại mỗi cạnh lên của xung clock, ngõ vào T_0 luôn được đặt ở mức cao. Sử dụng led 7 đoạn để hiển thị kết quả bộ đếm lên từ 0 \rightarrow F.



Yêu cầu sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] làm tín hiệu ngõ vào T_0
- KEY[0] làm tín hiệu xung clock
- HEX0 hiển thị kết quả của bộ đếm lên từ 0 \rightarrow F

Câu 2: Viết code verilog mô tả mạch đếm lên đồng bộ 4 bit sử dụng FlipFlop T. Bộ đếm sẽ hoạt động tại mỗi cạnh lên của xung clock khi tín hiệu cho phép (enable) được đặt lên mức cao. Sử dụng tín hiệu Clear để trả bộ đếm về 0. Sử dụng led 7 đoạn để hiển thị kết quả bộ đếm lên từ 0 \rightarrow F.

Yêu cầu sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] làm tín hiệu Enable (hay T_0).
- KEY[0] làm tín hiệu xung clock, KEY[1] làm tín hiệu clear bộ đếm về 0.
- HEX0 hiển thị kết quả của bộ đếm lên từ 0 \rightarrow F

Câu 3. Mở rộng từ câu 2, viết code verilog mô tả mạch đếm lên đồng bộ 8 bit sử dụng FlipFlop T.

Yêu cầu sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] làm tín hiệu Enable (hay T_0).
 - KEY[0] làm tín hiệu xung clock, KEY[1] làm tín hiệu clear bộ đếm về 0.
 - HEX1, HEX0 hiển thị kết quả của bộ đếm lên từ 00 \rightarrow FF.
- Câu 4. Viết code verilog mô tả mạch đếm xuống đồng bộ 4 bit sử dụng FlipFlop T. Bộ đếm sẽ hoạt động tại mỗi cạnh lên của xung clock khi tín hiệu cho phép (enable) được đặt lên mức cao. Sử dụng tín hiệu Clear để trả bộ đếm về 0. Sử dụng led 7 đoạn để hiển thị kết quả bộ đếm xuống từ F \rightarrow 0.

Yêu cầu sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] làm tín hiệu Enable (hay T_0).
- KEY[0] làm tín hiệu xung clock, KEY[1] làm tín hiệu clear bộ đếm về 0.
- HEX0 hiển thị kết quả của bộ đếm xuống từ F \rightarrow 0

Câu 5. Viết code verilog mô tả mạch đếm lên 4 bit (tương tự câu 2) sử dụng biểu thức toán học thay cho FlipFlop T.

Câu 6. Viết code verilog mô tả mạch đếm xuống 4 bit (tương tự câu 4) sử dụng biểu thức toán học thay cho FlipFlop T.

Câu 7. Viết code verilog mô tả mạch đếm lên/xuống 4 bit sử dụng biểu thức toán học, cho phép chọn chức năng mạch đếm (dùng biến Select). Nếu Select = 1 thì mạch đếm lên, ngược lại (Select = 0) thì mạch đếm xuống.

Yêu cầu sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] làm tín hiệu Enable.
- SW[1] làm tín hiệu Select.
- KEY[0] làm tín hiệu xung clock, KEY[1] làm tín hiệu clear bộ đếm về 0.
- HEX0 hiển thị kết quả của bộ đếm xuống từ 0 \leftrightarrow F

Câu 8. Mở rộng từ câu 7, viết code verilog mô tả mạch đếm lên/xuống đồng bộ 8 bit sử dụng biểu thức toán học.

Yêu cầu sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] làm tín hiệu Enable.
- SW[1] làm tín hiệu Select.
- KEY[0] làm tín hiệu xung clock, KEY[1] làm tín hiệu clear bộ đếm về 0.
- HEX1, HEX0 hiển thị kết quả của bộ đếm lên từ 00 <--> FF

CODE

Bài 1:

```
module cau1(SW, KEY, HEX0);  
    input [0:0]SW;  
    input [0:0]KEY;  
    output [6:0]HEX0;  
    wire t2, t3;  
    wire [3:0]q;  
  
    FF_T(SW[0], KEY[0], q[0]);  
    FF_T(q[0], KEY[0], q[1]);  
    and(t2, q[1], q[0]);  
    FF_T(t2, KEY[0], q[2]);  
    and(t3, q[2], t2);  
    FF_T(t3, KEY[0], q[3]);  
    Decoder_HEX(q, HEX0);  
endmodule
```

```
module FF_T(t, clk, q);  
    input t, clk;  
    output q;  
    wire m1, m2, d;  
  
    and(m1, ~t, q);  
    and(m2, t, ~q);  
    or(d, m1, m2);  
    FF_D(d, clk, q);  
endmodule
```

```
module FF_D(d, clk, q);
```

```
    input d, clk;
```

```
    output reg q;
```

```
    always @(posedge clk)
```

```
        q <= d;
```

```
endmodule
```

```
module Decoder_HEX(c, HEX);
```

```
    input[3:0]c;
```

```
    output [6:0]HEX;
```

```
    reg[6:0]HEX;
```

```
    always@(c)
```

```
        case(c)
```

```
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;
```

```
            4'b0001: HEX = 7'b1111001;
```

```
            4'b0010: HEX = 7'b0100100;
```

```
            4'b0011: HEX = 7'b0110000;
```

```
            4'b0100: HEX = 7'b0011001;
```

```
            4'b0101: HEX = 7'b0010010;
```

```
            4'b0110: HEX = 7'b0000010;
```

```
            4'b0111: HEX = 7'b1111000;
```

```
            4'b1000: HEX = 7'b0000000;
```

```
            4'b1001: HEX = 7'b0010000;
```

```
            4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
```

```
            4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
```

```
            4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
```

```
            4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
```

```
            4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
```

```
            4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
```

```
            default: HEX = 7'b1111111;
```

```
        endcase
```

```
endmodule
```

Bài 2:

```
module cau2(SW, KEY, HEX0);
    input [0:0]SW;    // T
    input [1:0]KEY;   // clk = key0, rst = key1
    output [6:0]HEX0;
    wire [3:0]q, t;

    FF_T(SW[0], KEY[1], KEY[0], q[0]);
    and(t[1], SW[0], q[0]);
    FF_T(t[1], KEY[1], KEY[0], q[1]);
    and(t[2], t[1], q[1]);
    FF_T(t[2], KEY[1], KEY[0], q[2]);
    and(t[3], t[2], q[2]);
    FF_T(t[3], KEY[1], KEY[0], q[3]);
    Decoder_HEX(q, HEX0);
endmodule
```

```
module FF_T(t, rst, clk, q);
    input t, rst, clk;
    output reg q;

    always@(posedge clk or negedge rst)
        if(!rst)
            q <= 1'b0;
        else
            if(t)
                q <= ~q;
endmodule
```

```
module Decoder_HEX(c, HEX);
    input[3:0]c;
    output [6:0]HEX;
    reg[6:0]HEX;
    always@(c)
        case(c)
```



```

        4'b0000: HEX = 7'b1000000;
        4'b0001: HEX = 7'b1111001;
        4'b0010: HEX = 7'b0100100;
        4'b0011: HEX = 7'b0110000;
        4'b0100: HEX = 7'b0011001;
        4'b0101: HEX = 7'b0010010;
        4'b0110: HEX = 7'b0000010;
        4'b0111: HEX = 7'b1111000;
        4'b1000: HEX = 7'b0000000;
        4'b1001: HEX = 7'b0010000;
        4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
        4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
        4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
        4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
        4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
        4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
        default: HEX = 7'b1111111;
    endcase
endmodule

```

Bài 3:

```

module cau3(SW, KEY, HEX0, HEX1);
    input [0:0]SW;    // T
    input [1:0]KEY;   // clk = key0, rst = key1
    output [6:0]HEX0, HEX1;
    wire [7:0]q, t;

    // 4 High bits
    FF_T(SW[0], KEY[1], KEY[0], q[0]);
    and(t[1], SW[0], q[0]);
    FF_T(t[1], KEY[1], KEY[0], q[1]);
    and(t[2], t[1], q[1]);
    FF_T(t[2], KEY[1], KEY[0], q[2]);
    and(t[3], t[2], q[2]);

```

```

FF_T(t[3], KEY[1], KEY[0], q[3]);
// 4 Low bits
and(t[4], t[3], q[3]);
FF_T(t[4], KEY[1], KEY[0], q[4]);
and(t[5], t[4], q[4]);
FF_T(t[5], KEY[1], KEY[0], q[5]);
and(t[6], t[5], q[5]);
FF_T(t[6], KEY[1], KEY[0], q[6]);
and(t[7], t[6], q[6]);
FF_T(t[7], KEY[1], KEY[0], q[7]);

```

```

Decoder_HEX(q[3:0], HEX0);
Decoder_HEX(q[7:4], HEX1);

```

```
endmodule
```

```

module FF_T(t, rst, clk, q);
    input t, rst, clk;
    output reg q;

    always@(posedge clk or negedge rst)
        if(!rst)
            q <= 1'b0;
        else
            if(t)
                q <= ~q;
endmodule

```

```

module Decoder_HEX(c, HEX);
    input[3:0] c;
    output [6:0] HEX;
    reg[6:0] HEX;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;

```

```

        4'b0001: HEX = 7'b1111001;
        4'b0010: HEX = 7'b0100100;
        4'b0011: HEX = 7'b0110000;
        4'b0100: HEX = 7'b0011001;
        4'b0101: HEX = 7'b0010010;
        4'b0110: HEX = 7'b0000010;
        4'b0111: HEX = 7'b1111000;
        4'b1000: HEX = 7'b0000000;
        4'b1001: HEX = 7'b0010000;
        4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
        4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
        4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
        4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
        4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
        4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
        default: HEX = 7'b1111111;

    endcase

endmodule

```

Bài 4:

```

module cau4(SW, KEY, HEX0);
    input [0:0]SW;    // T
    input [1:0]KEY;    // clk = key0, rst = key1
    output [6:0]HEX0;
    wire [3:0]q, t;

    FF_T(SW[0], KEY[1], KEY[0], q[0]);
    and(t[1], SW[0], ~q[0]);
    FF_T(t[1], KEY[1], KEY[0], q[1]);
    and(t[2], t[1], ~q[1]);
    FF_T(t[2], KEY[1], KEY[0], q[2]);
    and(t[3], t[2], ~q[2]);
    FF_T(t[3], KEY[1], KEY[0], q[3]);
    Decoder_HEX(q, HEX0);

endmodule

```

```

module FF_T(t, rst, clk, q);
    input t, rst, clk;
    output reg q;

    always@(posedge clk or negedge rst)
        if(!rst)
            q <= 1'b0;
        else
            if(t)
                q <= ~q;
endmodule

```

```

module Decoder_HEX(c, HEX);
    input[3:0]c;
    output [6:0]HEX;
    reg[6:0]HEX;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;
            4'b0001: HEX = 7'b1111001;
            4'b0010: HEX = 7'b0100100;
            4'b0011: HEX = 7'b0110000;
            4'b0100: HEX = 7'b0011001;
            4'b0101: HEX = 7'b0010010;
            4'b0110: HEX = 7'b0000010;
            4'b0111: HEX = 7'b1111000;
            4'b1000: HEX = 7'b0000000;
            4'b1001: HEX = 7'b0010000;
            4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
            4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
            4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
            4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
            4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
            4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
        endcase
endmodule

```

```

        default: HEX = 7'b1111111;
    endcase
endmodule

```

Bài 5:

```

module cau5(SW, KEY, HEX0);
    input [0:0]SW;
    input [1:0]KEY;
    output [6:0]HEX0;
    wire [3:0]bcd;

    counter(SW[0], KEY[1], KEY[0], bcd);
    Decoder_HEX(bcd, HEX0);
endmodule

```

```

module counter(en, rst, clk, bcd);
    parameter n = 4;
    input en, rst, clk;
    output reg [n-1:0]bcd;

    always@(posedge clk or negedge rst)
        if(!rst)
            bcd <= 0;
        else if(en)
            bcd <= bcd + 1;
endmodule

```

```

module Decoder_HEX(c, HEX);
    input[3:0]c;
    output [6:0]HEX;
    reg[6:0]HEX;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;

```

```

        4'b0001: HEX = 7'b1111001;
        4'b0010: HEX = 7'b0100100;
        4'b0011: HEX = 7'b0110000;
        4'b0100: HEX = 7'b0011001;
        4'b0101: HEX = 7'b0010010;
        4'b0110: HEX = 7'b0000010;
        4'b0111: HEX = 7'b1111000;
        4'b1000: HEX = 7'b0000000;
        4'b1001: HEX = 7'b0010000;
        4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
        4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
        4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
        4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
        4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
        4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
        default: HEX = 7'b1111111;
    endcase
endmodule

```

Bài 6:

```

module cau6(SW, KEY, HEX0);
    input [0:0]SW;
    input [1:0]KEY;
    output [6:0]HEX0;
    wire [3:0]bcd;

    counter(SW[0], KEY[1], KEY[0], bcd);
    Decoder_HEX(bcd, HEX0);
endmodule

```

```

module counter(en, rst, clk, bcd);
    parameter n = 4;
    input en, rst, clk;
    output reg [n-1:0]bcd;

```

```

always@(posedge clk or negedge rst)
    if(!rst)
        bcd <= 0;
    else if(en)
        bcd <= bcd - 1;
endmodule

```

```

module Decoder_HEX(c, HEX);
    input [3:0] c;
    output [6:0] HEX;
    reg [6:0] HEX;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;
            4'b0001: HEX = 7'b1111001;
            4'b0010: HEX = 7'b0100100;
            4'b0011: HEX = 7'b0110000;
            4'b0100: HEX = 7'b0011001;
            4'b0101: HEX = 7'b0010010;
            4'b0110: HEX = 7'b0000010;
            4'b0111: HEX = 7'b1111000;
            4'b1000: HEX = 7'b0000000;
            4'b1001: HEX = 7'b0010000;
            4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
            4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
            4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
            4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
            4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
            4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
            default: HEX = 7'b1111111;
        endcase
endmodule

```

Bài 7:

```
module cau7(SW, KEY, HEX0);  
    input [1:0]SW;  
    input [1:0]KEY;  
    output [6:0]HEX0;  
    wire [3:0]bcd;  
  
    counter(SW[0], SW[1], KEY[1], KEY[0], bcd);  
    Decoder_HEX(bcd, HEX0);  
endmodule
```

```
module counter(en, s, rst, clk, bcd);  
    parameter n = 4;  
    input s, en, rst, clk;  
    output reg [n-1:0]bcd;  
  
    always@(posedge clk or negedge rst)  
        if(!rst)  
            bcd <= 0;  
        else if(en)  
            bcd <= bcd + (s?1:-1);  
endmodule
```

```
module Decoder_HEX(c, HEX);  
    input[3:0]c;  
    output [6:0]HEX;  
    reg[6:0]HEX;  
    always@(c)  
        case(c)  
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;  
            4'b0001: HEX = 7'b11111001;  
            4'b0010: HEX = 7'b01001100;  
            4'b0011: HEX = 7'b01100000;  
            4'b0100: HEX = 7'b00111001;  
            4'b0101: HEX = 7'b00100101;  
        endcase  
endmodule
```



```

        4'b0110: HEX = 7'b00000010;
        4'b0111: HEX = 7'b11110000;
        4'b1000: HEX = 7'b00000000;
        4'b1001: HEX = 7'b00100000;
        4'b1010: HEX = 7'b00010000; //A
        4'b1011: HEX = 7'b00000011; //B
        4'b1100: HEX = 7'b10001100; //C
        4'b1101: HEX = 7'b01000001; //D
        4'b1110: HEX = 7'b00001100; //E
        4'b1111: HEX = 7'b00011100; //F
        default: HEX = 7'b11111111;
    endcase
endmodule

```

Bài 8:

```

module cau8(SW, KEY, HEX0, HEX1);
    input [1:0]SW;
    input [1:0]KEY;
    output [6:0]HEX0;
    output [6:0]HEX1;
    wire [7:0]bcd;

    counter(SW[0], SW[1], KEY[1], KEY[0], bcd);
    Decoder_HEX(bcd[3:0], HEX0);
    Decoder_HEX(bcd[7:4], HEX1);
endmodule

```

```

module counter(en, s, rst, clk, bcd);
    parameter n = 8;
    input s, en, rst, clk;
    output reg [n-1:0]bcd;

    always@(posedge clk or negedge rst)
        if(!rst)

```

```

        bcd <= 0;
    else if(en)
        bcd <= bcd + (s?1:-1);
endmodule

module Decoder_HEX(c,HEX);
    input[3:0]c;
    output [6:0]HEX;
    reg[6:0]HEX;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;
            4'b0001: HEX = 7'b1111001;
            4'b0010: HEX = 7'b0100100;
            4'b0011: HEX = 7'b0110000;
            4'b0100: HEX = 7'b0011001;
            4'b0101: HEX = 7'b0010010;
            4'b0110: HEX = 7'b0000010;
            4'b0111: HEX = 7'b1111000;
            4'b1000: HEX = 7'b0000000;
            4'b1001: HEX = 7'b0010000;
            4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
            4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
            4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
            4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
            4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
            4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
            default: HEX = 7'b1111111;
        endcase
endmodule


```

Bài tập tuần 6

Yêu cầu của bài thực hành


Câu 1. Thực hiện lại các câu 2, 4, 5, 6 của Bài 5 sử dụng bộ dao động 50MHZ (CLOCK_50) tạo trì hoãn 1 giây thay cho KEY[0].

Câu 2. Viết code Verilog mô tả mạch đếm lên số thập phân từ 0 – 9 hiển thị trên led 7 đoạn HEX0 khi có tín hiệu Enable được đặt lên 1. Mỗi 1 giây tăng lên 1 đơn vị (sử dụng bộ dao động 50MHZ tạo trì hoãn 1 giây). Sử dụng KEY[0] để làm reset và SW[0] làm Enable.

 

Câu 3. Viết code verilog mô tả mạch dịch chuyển ký tự FPGA trên 4 led 7 đoạn từ HEX0 – HEX3. Dịch chuyển ký tự từ phải sang trái với thời gian trì hoãn là 1 giây (sử dụng bộ dao động 50MHZ).

 Câu 4. Viết code verilog mô tả mạch dịch chuyển ký tự FPGA trên 4 led 7 đoạn từ HEX0 – HEX3. Khi nhấn Reset thì tắt các led. Ngược lại, khi tín hiệu Enable được đặt lên 1, nếu Select = 1 thì dịch ký tự từ phải sang trái, ngược lại Select = 0 dịch ký tự từ trái sang phải. Với thời gian trì hoãn là 1 giây (sử dụng bộ dao động 50MHZ).



Sử dụng các tín hiệu trên board DE1:

- Enable = SW[0]
- Select = SW[1]
- Clock = CLOCK_50
- Reset = KEY[0]

Câu 5. Viết code verilog mô tả mạch đếm lên số thập phân 2 chữ số từ 00 --> 99 (sử dụng biểu thức toán học) hiển thị lên 2 led 7 đoạn: HEX0, HEX1. Khi Enable (SW[0]) được đặt lên 1 thì cứ mỗi giây tăng giá trị đếm lên 1 giá trị (sử dụng bộ dao động 50MHZ để tạo trì hoãn 1 giây). Khi nhấn Reset (KEY[0]) thì đưa bộ đếm về 00.

Câu 6: Viết code verilog mô tả mạch đếm xuống số thập phân 2 chữ số từ 99 --> 00 (sử dụng biểu thức toán học) hiển thị lên 2 led 7 đoạn: HEX0, HEX1. Khi Enable (SW[0]) được về mức 0 thì cứ mỗi giây giảm giá trị đếm đi 1 giá trị (sử dụng bộ dao động 50MHZ để tạo trì hoãn 1 giây). Khi nhấn Reset (KEY[0]) thì đưa bộ đếm về 00.

Câu 7. Kết hợp câu 5 và 6, viết code verilog mô tả mạch đếm lên và đếm xuống số thập phân từ 00 <--> 99.

- Nếu SW[0]=1 chọn mạch đếm lên, ngược lại SW[0]=0 mạch đếm xuống.
- Mỗi 1 giây tăng/giảm giá trị đếm lên/xuống 1 giá trị (sử dụng bộ dao động 50MHZ để tạo trì hoãn 1 giây).
- Hiển thị trên 2 led 7 đoạn HEX0 và HEX1.

Câu 8. Viết code verilog mô tả mạch đếm lên số thập phân 3 chữ số từ 000 --> 999 (sử dụng biểu thức toán học) hiển thị lên 3 led 7 đoạn: HEX0, HEX1, HEX2. Mỗi giây tăng giá trị đếm lên 1 giá trị (sử dụng bộ dao động 50MHZ để tạo trì hoãn 1 giây). Khi nhấn Reset (KEY[0]) thì đưa bộ đếm về 000.

CODE

Bài 1:

```
module cau2(SW, KEY, HEX0);  
    input [0:0]SW;    // T  
    input [1:0]KEY;    // clk = key0, rst = key1  
    output [6:0]HEX0;  
    wire [3:0]q, t;  
  
    FF_T(SW[0], KEY[1], KEY[0], q[0]);  
    and(t[1], SW[0], q[0]);  
    FF_T(t[1], KEY[1], KEY[0], q[1]);  
    and(t[2], t[1], q[1]);  
    FF_T(t[2], KEY[1], KEY[0], q[2]);  
    and(t[3], t[2], q[2]);  
    FF_T(t[3], KEY[1], KEY[0], q[3]);  
    Decoder_HEX(q, HEX0);  
endmodule
```

```
endmodule
```

```
module FF_T(t, rst, clk, q);
```

```
    input t, rst, clk;
```

```
    output reg q;
```

```
    always@(posedge clk or negedge rst)
```

```
        if(!rst)
```

```
            q <= 1'b0;
```

```
        else
```

```
            if(t)
```

```
                q <= ~q;
```

```
endmodule
```

```
module Decoder_HEX(c, HEX);
```

```
    input[3:0]c;
```

```
    output [6:0]HEX;
```

```
    reg[6:0]HEX;
```

```
    always@(c)
```

```
        case(c)
```

```
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;
```

```
            4'b0001: HEX = 7'b1111001;
```

```
            4'b0010: HEX = 7'b0100100;
```

```
            4'b0011: HEX = 7'b0110000;
```

```
            4'b0100: HEX = 7'b0011001;
```

```
            4'b0101: HEX = 7'b0010010;
```

```
            4'b0110: HEX = 7'b0000010;
```

```
            4'b0111: HEX = 7'b1111000;
```

```
            4'b1000: HEX = 7'b0000000;
```

```
            4'b1001: HEX = 7'b0010000;
```

```
            4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
```

```
            4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
```

```
            4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
```

```

        4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
        4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
        4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
        default: HEX = 7'b1111111;

    endcase
endmodule

```

Bài 2:

```

module cau2(clock_50,KEY,HEX0,SW);
    input clock_50;
    input [0:0]KEY,SW;
    output [6:0]HEX0;
    wire [3:0]a;
    counter(SW[0],clock_50,KEY[0],a);
    seg70(a,HEX0);
endmodule

module counter(enable,clock,reset,count);
    input reset,clock,enable;
    output reg[3:0]count;
    reg [25:0]delay;
    always @(posedge clock)
    begin
        if (delay==49999999)
            delay<=0;
        else
            delay<=delay+1;
        end
    always@(posedge clock , negedge reset)
    if(reset==0)
        count<=0;
    else
        if (enable)
            if (delay==0)

```

```

        if(count==9)
            count<=0;
        else
            count<=count+1;
    endmodule

module seg70 (bcd, HEX);
    input [3:0] bcd;
    output reg [6:0] HEX;
    always @(bcd)
        case (bcd)           //abcdefg
            4'b0000: HEX = 7'b1000000;
            4'b0001: HEX = 7'b1111001;
            4'b0010: HEX = 7'b0100100;
            4'b0011: HEX = 7'b0110000;
            4'b0100: HEX = 7'b0011001;
            4'b0101: HEX = 7'b0010010;
            4'b0110: HEX = 7'b0000010;
            4'b0111: HEX = 7'b1111000;
            4'b1000: HEX = 7'b0000000;
            4'b1001: HEX = 7'b0010000;
            4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
            4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
            4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
            4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
            4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
            4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
            default: HEX = 7'b1111111;
        endcase
    endmodule

```

Bài 3:

```

module cau3(SW,KEY,CLOCK_50,HEX0,HEX1,HEX2,HEX3);

```

```

    input [1:0]SW;
    input [0:0]KEY;
    input CLOCK_50;
    output [6:0]HEX0,HEX1,HEX2,HEX3;
    wire [2:0]dem;
    //assign dem[0] = 0;

    count_and_delay (KEY[0], SW[0], CLOCK_50, dem);
    decoder_FPGA (dem, HEX0);
    decoder_FPGA (dem - 1, HEX1);
    decoder_FPGA (dem - 2, HEX2);
    decoder_FPGA (dem - 3, HEX3);
endmodule

module count_and_delay (reset, enable, clock, dem);
    input reset,enable,clock;
    output reg[2:0]dem;
    reg [25:0]delay;
    always @(posedge clock)
    begin
        if (delay==499999999)
            delay <= 0;
        else
            delay <= delay +1;
        end
    always@(posedge clock)
    if(!reset)
        dem = 0;
    else
        if(enable)
            begin
                if(delay == 0)
                    dem = dem + 1;
            end
        end
    end

```



```

        end

endmodule

module decoder_FPGA(c,hex);
    input [2:0]c;
    output reg[6:0]hex;
    always@(c)
    case (c)
        3'b 000: hex = 7'b 1111111; //led off
        3'b 001: hex = 7'b 0001110; //F
        3'b 010: hex = 7'b 0001100; //P
        3'b 011: hex = 7'b 0000010; //G
        3'b 100: hex = 7'b 0001000; //A
        default : hex= 7'b1111111;//led off;
    endcase
endmodule

```

Bài 4:

```

module cau4(SW,KEY,CLOCK_50,HEX0,HEX1,HEX2,HEX3);
    input [1:0]SW;
    input [0:0]KEY;
    input CLOCK_50;
    output [6:0]HEX0,HEX1,HEX2,HEX3;
    wire [2:0]dem;

    count_and_delay (KEY[0],SW[0],SW[1],CLOCK_50,dem);
    decoder_FPGA (dem,HEX0);
    decoder_FPGA (dem-1,HEX1);
    decoder_FPGA (dem-2,HEX2);
    decoder_FPGA (dem-3,HEX3);
endmodule

module count_and_delay (reset,enable,select,clock,dem);

```

```

input reset,enable,clock,select;
output reg[2:0]dem;
reg [25:0]delay;
always @(posedge clock)
begin
if (delay==49999999)
    delay <= 0;
else
    delay <= delay +1;
end
always@(posedge clock)
if(!reset)
    dem = 0;
else
    if(enable)

        begin
            if(delay == 0)
                dem = dem + (select?1:-1);
        end
endmodule

```

```

module decoder_FPGA(c,hex);
input [2:0]c;
output reg[6:0]hex;
always@(c)
case (c)
3'b 000: hex = 7'b 1111111; //led off
3'b 001: hex = 7'b 0001110; //F
3'b 010: hex = 7'b 0001100; //P
3'b 011: hex = 7'b 0000010; //G
3'b 100: hex = 7'b 0001000; //A
default : hex= 7'b1111111;//led off;

```

```
        endcase
    endmodule
```

Bài 5:

```
module cau5(SW, HEX0, HEX1, CLOCK_50, KEY);
    input [0:0]SW;
    input [0:0]KEY;
    input CLOCK_50;
    output [6:0]HEX0, HEX1;
    wire [3:0]a, b;
    counter(CLOCK_50, KEY[0], a, b, SW[0]);
    display_0_9(a, HEX0);
    display_0_9(b, HEX1);
endmodule

module counter(clock,reset,BCD0, BCD1, enable);
    input reset,clock, enable;
    output reg[3:0]BCD0, BCD1;
    reg [25:0]count;
    always @(posedge clock)
        begin
            if(count==49999999)
                count<=0;
            else
                count=count+1;
        end
    always@(posedge clock)
        if(!reset)
            begin
                BCD0<=0;
                BCD1<=0;
            end
end
```

```

else
    if(enable)
    begin
        if(count==0)
            begin
                if(BCD0==9)
                    begin
                        if(BCD1==9)
                            begin
                                BCD1<=0;
                                BCD0<=0;
                            end
                        else
                            begin
                                BCD1<=BCD1+1;
                                BCD0<=0;
                            end
                        end
                    end
                end
            end
        else
            BCD0<=BCD0+1;
        end
    end
end

endmodule

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000 :hex =7'b1000000;
            4'b0001 :hex =7'b1111001;
            4'b0010 :hex =7'b0100100;

```

```

        4'b0011 :hex =7'b0110000;
        4'b0100 :hex =7'b0011001;
        4'b0101 :hex =7'b0010010;
        4'b0110 :hex =7'b0000010;
        4'b0111 :hex =7'b1111000;
        4'b1000 :hex =7'b0000000;
        4'b1001 :hex =7'b0010000;

        //4'b 1010: hex = 7'b 0100000;
        //4'b 1011: hex = 7'b 0000011;
        //4'b 1100: hex = 7'b 1000110;
        //4'b 1101: hex = 7'b 0100001;
        //4'b 1110: hex = 7'b 0000110;
        //4'b 1111: hex = 7'b 0001110;
        default :hex =7'b1111111;

    endcase
endmodule

```

Bài 6:

```

module cau6(CLOCK_50,KEY,SW,HEX0, HEX1);
    input CLOCK_50;
    input [0:0]KEY;
    input [0:0]SW;
    output [6:0]HEX0, HEX1;
    wire [3:0]a,b;

    counter (CLOCK_50, KEY[0],SW[0], a,b);
    display_0_9 (a, HEX0);
    display_0_9 (b, HEX1);
endmodule

module counter(CLOCK_50,reset,enable,BCD0, BCD1);
    input reset,CLOCK_50,enable;
    output reg[3:0]BCD0, BCD1;

```

```

reg [25:0]delay;
//tao delay 1s
always @(posedge CLOCK_50)
    begin
        if(delay==49999999)
            delay<=0;
        else
            delay=delay+1;
    end
always@(posedge CLOCK_50 or negedge reset)
    if(!reset)
        begin
            BCD0<=0;
            BCD1<=0;
        end
    else
        if (enable==0)
            begin
                if(delay==0)
                    begin
                        if(BCD0==0)
                            begin
                                BCD0<=9;
                                if(BCD1==0)
                                    BCD1<=9;
                                else
                                    BCD1<=BCD1-1;
                            end
                        else
                            BCD0<=BCD0-1;
                    end
            end
        end
endmodule

```

```

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000 :hex =7'b1000000;
            4'b0001 :hex =7'b1111001;
            4'b0010 :hex =7'b0100100;
            4'b0011 :hex =7'b0110000;
            4'b0100 :hex =7'b0011001;
            4'b0101 :hex =7'b0010010;
            4'b0110 :hex =7'b0000010;
            4'b0111 :hex =7'b1111000;
            4'b1000 :hex =7'b0000000;
            4'b1001 :hex =7'b0010000;
            //4'b 1010: hex = 7'b 0100000;
            //4'b 1011: hex = 7'b 0000011;
            //4'b 1100: hex = 7'b 1000110;
            //4'b 1101: hex = 7'b 0100001;
            //4'b 1110: hex = 7'b 0000110;
            //4'b 1111: hex = 7'b 0001110;
            default :hex =7'b1111111;
        endcase
    endmodule

```

Bài 7:

```

module cau7(CLOCK_50,KEY,SW,HEX0, HEX1);
    input CLOCK_50;
    input [0:0]KEY;
    input [1:0]SW;

```

```

output [6:0]HEX0, HEX1;
wire [3:0]a,b;
    counter (CLOCK_50, KEY[0],SW[0],SW[1], a,b);
    display_0_9 (a, HEX0);
    display_0_9 (b, HEX1);
endmodule

module counter(CLOCK_50,reset,enable,select,BCD0, BCD1);
    input reset,CLOCK_50,enable,select;
    output reg[3:0]BCD0, BCD1;
    reg [25:0]delay;
    //tao delay 1s
    always @(posedge CLOCK_50)
        begin
            if(delay==49999999)
                delay<=0;
            else
                delay=delay+1;
        end
    always@(posedge CLOCK_50 or negedge reset)
        if(!reset)
            begin
                BCD0<=9;
                BCD1<=9;
            end
        else
            if (enable)
                begin
                    if(select==0)
                        begin
                            if(delay==0)
                                begin
                                    if(BCD0==0)

```



```

        begin
            BCD0<=9;
            if (BCD1==0)
                BCD1<=9;
            else
                BCD1<=BCD1-1;
            end
        else
            BCD0<=BCD0-1;
        end
    end

    else
        begin
            if (delay==0)
                begin
                    if (BCD0==9)
                        begin
                            BCD0<=0;
                            if (BCD1==9)
                                BCD1<=0;
                            else
                                BCD1<=BCD1+1;
                            end
                        end
                    else
                        BCD0<=BCD0+1;
                    end
                end
            end
        end
    end
endmodule

```

```

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000 :hex =7'b1000000;
            4'b0001 :hex =7'b1111001;
            4'b0010 :hex =7'b0100100;
            4'b0011 :hex =7'b0110000;
            4'b0100 :hex =7'b0011001;
            4'b0101 :hex =7'b0010010;
            4'b0110 :hex =7'b0000010;
            4'b0111 :hex =7'b1111000;
            4'b1000 :hex =7'b0000000;
            4'b1001 :hex =7'b0010000;
            default :hex =7'b1111111;
        endcase
    endmodule

```

Bài 8:

```

module cau8(SW, HEX0, HEX1, HEX2, CLOCK_50, KEY);
    input [0:0]SW;
    input [0:0]KEY;
    input CLOCK_50;
    output [6:0]HEX0, HEX1, HEX2;
    wire [3:0]a, b,c;
    counter(CLOCK_50, KEY[0], a, b, c, SW[0]);
    display_0_9(a, HEX0);
    display_0_9(b, HEX1);
    display_0_9(c, HEX2);
endmodule

```

```

module counter(clock,reset,BCD0, BCD1, BCD2, enable);
    input reset,clock, enable;
    output reg[3:0]BCD0, BCD1,BCD2;
    reg [25:0]count;
    always @(posedge clock)
        begin
            if(count==1000000)
                count<=0;
            else
                count=count+1;
        end
    always@(posedge clock)
        if(!reset)
            begin
                BCD0<=0;
                BCD1<=0;
                BCD2<=0;
            end
        else
            if(enable)//mach dem len
            begin
                if(count==0)
                    begin
                        if(BCD0==9)
                            begin
                                if(BCD1==9)
                                    begin
                                        if (BCD2==9)
                                            begin
                                                BCD2<=0;
                                                BCD1<=0;
                                                BCD0<=0;
                                            end
                                        end
                                    end
                                end
                            end
                        end
                    end
                end
            end
        end
end

```

```

                                else
                                    begin
                                        BCD2<=BCD2+1;

                                        BCD1<=0;

                                        BCD0<=0;
                                    end
                                end
                            end
                        else
                            begin
                                BCD1<=BCD1+1;

                                BCD0<=0;
                            end
                        end
                    end
                else
                    BCD0<=BCD0+1;
                end
            end
        end
    endmodule

```

```

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000 :hex =7'b1000000;
            4'b0001 :hex =7'b1111001;
            4'b0010 :hex =7'b0100100;
            4'b0011 :hex =7'b0110000;
            4'b0100 :hex =7'b0011001;
            4'b0101 :hex =7'b0010010;
            4'b0110 :hex =7'b0000010;
            4'b0111 :hex =7'b1111000;
            4'b1000 :hex =7'b0000000;

```

```
        4'b1001 :hex =7'b0010000;  
        default :hex =7'b1111111;  
    endcase  
endmodule
```

Bài tập tuần 7

Yêu cầu của bài thực hành

Câu 1. Viết code verilog mô tả mạch đếm lên số thập phân chẵn/lẻ gồm 2 chữ số.

- Nếu SW[0]=0 mạch đếm lên chẵn, ngược lại SW[0]=1 mạch đếm lên lẻ.
- Mỗi 1 giây tăng lên 1 giá trị (sử dụng bộ dao động 50MHZ để tạo trì hoãn 1 giây).
- Hiển thị trên 2 led 7 đoạn HEX0, HEX1.

Câu 2. Viết code verilog mô tả mạch đếm xuống số thập phân chẵn/lẻ gồm 2 chữ số.

- Nếu SW[0]=0 mạch đếm xuống chẵn, ngược lại SW[0]=1 mạch đếm xuống lẻ.
- Mỗi 1 giây giảm đi 1 giá trị (sử dụng bộ dao động 50MHZ để tạo trì hoãn 1 giây).
- Hiển thị trên 2 led 7 đoạn HEX0, HEX1.

Câu 3. Thiết kế mạch đồng hồ hiển thị giờ, phút,

giây như sau: Giây : hiển thị trên HEX0 và

HEX1

Phút : hiển thị trên HEX2

và HEX3. Giờ : hiển thị

trên LEDR[7:0].

Câu 4. Thiết kế mạch đèn báo động.

SW[7:0] sử dụng để định thời gian (giây). Khi đồng hồ đếm xuống (sử dụng HEX0, HEX1 để hiển thị thời gian) đến thời gian đã định trước thì mạch kích mở toàn bộ 10 LEDR sáng lên.

Câu 5. Thiết kế mạch đèn giao thông. Đèn xanh sáng trong vòng 30 giây sau đó chuyển sang đèn đỏ, cũng sáng trong vòng 30 giây (sử dụng HEX0 và HEX1 để hiển thị thời gian và LEDR0, LEDG7 là tín hiệu đèn đỏ và đèn xanh)

CODE

Bài 1:

```
module cau1(SW, HEX0, HEX1, CLOCK_50, KEY);  
    input [1:0]SW;  
    input [0:0]KEY;  
    input CLOCK_50;  
    output [6:0]HEX0, HEX1;  
    wire [3:0]a, b;  
    counter(CLOCK_50, KEY[0], a, b, SW[1], SW[0]);  
    display_0_9(a, HEX0);  
    display_0_9(b, HEX1);  
endmodule
```

```
endmodule
```

```
module counter(clock, reset, BCD0, BCD1, enable, even_odd);
    input reset, clock, enable, even_odd;
    output reg[3:0]BCD0, BCD1;
    reg [25:0]count;
    always @(posedge clock)
        begin
            if(count==49999999)
                count<=0;
            else
                count=count+1;
        end
    always@(posedge clock)
        if(!reset)
            begin
                BCD0<=0;
                BCD1<=0;
            end
        else
            if(enable)
                begin
                    if(even_odd == 0) // EVEN
                        begin
                            if (count == 0)
                                begin
                                    if(BCD0 % 2 == 0)
                                        if(BCD0 == 8)
                                            begin
                                                BCD0 <= 0;
                                                if(BCD1 == 9)
                                                    BCD1 <= 0;
                                                else
```

```

BCD1 <= BCD1 + 1;

    end

    else

        BCD0 <= BCD0 + 2;

    else

        BCD0 <= BCD0 + 1;

    end

end

else // ODD

    begin

        if (count == 0)

            begin

                if (BCD0 % 2 == 1)

                    if (BCD0 == 9)

                        begin

                            BCD0 <= 1;

                            if (BCD1 == 9)

                                BCD1 <= 0;

                            else

                                BCD1 <= BCD1 + 1;

                            end

                        end

                    else

                        BCD0 <= BCD0 + 2;

                    else

                        BCD0 <= BCD0 + 1;

                    end

                end

            end

        end

    end

end

endmodule

module display_0_9(c,hex);

```



```

input [3:0]c;
output reg [6:0]hex;
always@(c)
    case(c)
        4'b0000 :hex =7'b1000000;
        4'b0001 :hex =7'b1111001;
        4'b0010 :hex =7'b0100100;
        4'b0011 :hex =7'b0110000;
        4'b0100 :hex =7'b0011001;
        4'b0101 :hex =7'b0010010;
        4'b0110 :hex =7'b0000010;
        4'b0111 :hex =7'b1111000;
        4'b1000 :hex =7'b0000000;
        4'b1001 :hex =7'b0010000;
        default :hex =7'b1111111;
    endcase
endmodule

```

Bài 2:

```

module cau2(SW, HEX0, HEX1, CLOCK_50, KEY);
    input [1:0]SW;
    input [0:0]KEY;
    input CLOCK_50;
    output [6:0]HEX0, HEX1;
    wire [3:0]a, b;
    counter(CLOCK_50, KEY[0], a, b, SW[1], SW[0]);
    display_0_9(a, HEX0);
    display_0_9(b, HEX1);
endmodule

module counter(clock, reset, BCD0, BCD1, enable, even_odd);
    input reset, clock, enable, even_odd;

```

```

output reg[3:0]BCD0, BCD1;
reg [25:0]count;
always @(posedge clock)
    begin
        if(count==49999999)
            count<=0;
        else
            count=count+1;
    end
always@(posedge clock)
    if(!reset)
        begin
            BCD0 <= 0;
            BCD1 <= 0;
        end
    else
        if(enable)
            begin
                if(even_odd == 0) // EVEN
                    begin
                        if (count == 0)
                            begin
                                if(BCD0 % 2 == 0)
                                    if(BCD0 == 0)
                                        begin
                                            BCD0 <= 8;
                                            if(BCD1 == 0)
                                                BCD1 <= 9;
                                            else
                                                BCD1 <= BCD1 - 1;
                                        end
                                    end
                                else
                                    BCD0 <= BCD0 - 2;
                            end
                        else
                            BCD0 <= BCD0 - 2;
                    end
                else
                    BCD0 <= BCD0 - 2;
            end
        else
            BCD0 <= BCD0 - 2;
    end

```

```

        else
            BCD0 <= BCD0 - 1;
        end
    end
else // ODD
    begin
        if (count == 0)
            begin
                if (BCD0 % 2 == 1)
                    if (BCD0 == 1)
                        begin
                            BCD0 <= 9;
                            if (BCD1 == 0)
                                BCD1 <= 9;
                            else
                                BCD1 <= BCD1 - 1;
                        end
                    else
                        BCD0 <= BCD0 - 2;
                    end
                else
                    BCD0 <= BCD0 - 1;
                end
            end
        end
    end

end

endmodule

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
        case(c)

```

```

        4'b0000 :hex =7'b1000000;
        4'b0001 :hex =7'b1111001;
        4'b0010 :hex =7'b0100100;
        4'b0011 :hex =7'b0110000;
        4'b0100 :hex =7'b0011001;
        4'b0101 :hex =7'b0010010;
        4'b0110 :hex =7'b0000010;
        4'b0111 :hex =7'b1111000;
        4'b1000 :hex =7'b0000000;
        4'b1001 :hex =7'b0010000;
        default :hex =7'b1111111;
    endcase
endmodule

```

Bài 3:

```

module cau3(LED0,KEY,CLOCK_50,HEX0,HEX1,HEX2,HEX3);
    input [0:0]CLOCK_50,KEY;
    output [7:0]LED0;
    output [6:0]HEX0,HEX1,HEX2,HEX3;
    wire [3:0]bcd0, bcd1, bcd2, bcd3, led0, led1;

    Counter(CLOCK_50,KEY[0],bcd0,bcd1,bcd2,bcd3,led0);
    decoder a (bcd0,HEX0);
    decoder b (bcd1,HEX1);
    decoder c (bcd2,HEX2);
    decoder d (bcd3,HEX3);
    assign LED0[7:0] = led0;
endmodule

```

```

module Counter(clock,reset,bcd0,bcd1,bcd2,bcd3,led0);
    input clock,reset;
    output reg [3:0]bcd0,bcd1,bcd2,bcd3;

```



```

begin
bcd3 <= 0;
if (led0 == 23)
begin
led0 <= 0;
bcd0 <= 0;
bcd1 <= 0;
bcd2 <= 0;
bcd3 <= 0;
end
else
begin
if (led0 ==
23)
led0 <=
0;
else led0 <=
led0 + 1;
end
end
else bcd3 <= bcd3 + 1;
end
else bcd2 <= bcd2 + 1;
end
else bcd1 <= bcd1 + 1;
end
else bcd0 <= bcd0 + 1;
end
end
endmodule

```

```

module decoder(c,hex);
input [3:0]c;
output reg [6:0]hex;

```

```

always@(c)
case (c)
    4'b 0000: hex = 7'b 1000000;
    4'b 0001: hex = 7'b 1111001;
    4'b 0010: hex = 7'b 0100100;
    4'b 0011: hex = 7'b 0110000;
    4'b 0100: hex = 7'b 0011001;
    4'b 0101: hex = 7'b 0010010;
    4'b 0110: hex = 7'b 0000010;
    4'b 0111: hex = 7'b 1111000;
    4'b 1000: hex = 7'b 0000000;
    4'b 1001: hex = 7'b 0010000;
endcase
endmodule

```

Bài 4:

```

module cau4(CLOCK_50, KEY, SW, HEX0, HEX1, LEDR);
    input CLOCK_50;
    input [0:0]KEY;
    input [8:0]SW;
    output [6:0]HEX0, HEX1;
    output [9:0]LEDR;
    wire [3:0]a,b;

    counter (CLOCK_50, KEY[0],SW[8], a, b, SW[3:0], SW[7:4], LEDR);
    display_0_9 (a, HEX0);
    display_0_9 (b, HEX1);
endmodule

```

```

module counter(CLOCK_50, reset, enable, BCD0, BCD1, var0, var1,
led);
    input reset,CLOCK_50,enable;

```

[illegible]


```

        BCD1 <= BCD1 - 1;

    end

else
    BCD0 <= BCD0 - 1;

    if ((BCD0 == var0) && (BCD1 == var1))
    begin
        led = 10'b1111111111;
    end

end

end

endmodule

```

```

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000 :hex =7'b1000000;
            4'b0001 :hex =7'b1111001;
            4'b0010 :hex =7'b0100100;
            4'b0011 :hex =7'b0110000;
            4'b0100 :hex =7'b0011001;
            4'b0101 :hex =7'b0010010;
            4'b0110 :hex =7'b0000010;
            4'b0111 :hex =7'b1111000;
            4'b1000 :hex =7'b0000000;
            4'b1001 :hex =7'b0010000;
            default :hex =7'b1111111;
        endcase
endmodule

```

Bài 5:

```
module cau5 (CLOCK_50, KEY, HEX0, HEX1, LEDR, LEDG);  
    input CLOCK_50;  
    input [0:0]KEY;  
    output [0:6]HEX0, HEX1;  
    output [0:0]LEDR, LEDG;  
    wire [3:0]giay0,giay1;  
    count (CLOCK_50,KEY[0],giay0,giay1,LEDG[0],LEDR[0]);  
    decoder_BCD dv (giay0,HEX0);  
    decoder_BCD ch (giay1,HEX1);  
endmodule
```

```
module count (CLK,CLR,giay0,giay1,green,red);  
    input CLK,CLR;  
    output reg [3:0]giay0,giay1;  
    output reg green,red;  
    reg [26:0]count;  
    always @ (posedge CLK)  
        if (count==10000000) count <= 0;  
        else count <= count+1;  
  
    always @ (posedge CLK)  
    begin  
        if (!CLR)  
            begin giay0 <=0;  
                  giay1 <=0;  
                  green <=1;  
                  red <=0;  
            end  
        else if (count==0)  
            if (giay0==0)  
                begin
```

```

        giay0 <=9;
        if (giay1==0)
            begin
                giay1 <=2;
                green <=~green;
                red <=~red;
            end
        else
            giay1 <=giay1-1;
        end
    else giay0 <=giay0-1;

end
endmodule

```

```

module decoder_BCD (i,led);
    input [3:0]i;
    output reg [6:0]led;
    always @(i)
        case(i)
            0:led=7'b0000001;
            1:led=7'b1001111;
            2:led=7'b0010010;
            3:led=7'b0000110;
            4:led=7'b1001100;
            5:led=7'b0100100;
            6:led=7'b0100000;
            7:led=7'b0001111;
            8:led=7'b0000000;
            9:led=7'b0000100;
            10:led=7'b0001000;
            11:led=7'b1100000;
            12:led=7'b0110001;
            13:led=7'b1000010;

```

```
14:led=7'b0110000;  
15:led=7'b0111000;  
endcase  
endmodule
```

Bài tập tuần 8

Yêu cầu của bài thực hành

Câu 1: Viết code verilog mô tả ALU đơn giản, với ALU 4-bit Inputs: A, B thực hiện các phép toán logic như sau:

Opcode	ALU Operation
000	ALU_Out = NOT A
001	ALU_Out = A AND B
010	ALU_Out = A OR B
100	ALU_Out = A XOR B
default	ALU_Out = 4'b0000

- a) Xem kết quả tổng hợp mạch (RTL Viewer)
- b) Kiểm tra hoạt động của ALU trên board DE1 với ALU 4-bit Inputs:

A = 0110; B = 0101;

Sử dụng tín hiệu trên board:

SW[2:0] = Opcode

LEDR[3:0] = ALU_Out

Câu 2: Mở rộng câu 1: bổ sung thêm kết quả ALU_Out được hiển thị lên led 7 đoạn HEX0.

Sử dụng tín hiệu trên board:

SW[2:0] = Opcode

LEDR[3:0] = ALU_Out (dùng để hiển thị kết quả dưới dạng số nhị phân)

HEX0 = ALU_Out (dùng để hiển thị kết quả số thập lục phân)

Câu 3: Mở rộng câu 2 sang 8 bit với:

A = 01010110; B = 10110101;

Sử dụng tín hiệu trên board:

SW[2:0] = Opcode

LEDR[7:0] = ALU_Out

HEX0 hiển thị kết quả số thập lục phân tương ứng với 4 bit thấp của ALU_Out

HEX1 hiển thị kết quả số thập lục phân tương ứng với 4 bit cao của ALU_Out

Câu 4: Viết code Verilog mô tả khối ALU trong bộ vi xử lý 8 bit, với khả năng thực hiện 14 thao tác khác nhau như trình bày trong bảng giá trị của ALU như sau:

Bảng giá trị của ALU

Opcode								
S4	S3	S2	S1	S0	Cin	Phép toán	Chức năng	Khối thực hiện
0	0	0	0	0	0	$Y \leq A$	Truyền A	Đơn vị số học
0	0	0	0	0	1	$Y \leq A + 1$	Tăng A	Đơn vị số học
0	0	0	0	1	0	$Y \leq A + B$	A cộng B	Đơn vị số học
0	0	0	0	1	1	$Y \leq A + B + 1$	A cộng B có bit cò	Đơn vị số học
0	0	0	1	0	0	$Y \leq A + B_{\text{bar}}$	A cộng với bù-1 của B	Đơn vị số học
0	0	0	1	0	1	$Y \leq A - B_{\text{bar}} + 1$	Trừ	Đơn vị số học
0	0	0	1	1	0	$Y \leq A - 1$	Giảm	Đơn vị số học
0	0	0	1	1	1	$Y \leq A$	Truyền A	Đơn vị số học
0	0	1	0	0	0	$Y \leq A \text{ and } B$	AND	Đơn vị logic
0	0	1	0	1	0	$Y \leq A \text{ or } B$	OR	Đơn vị logic
0	0	1	1	0	0	$Y \leq A \text{ xor } B$	XOR	Đơn vị logic
0	0	1	1	1	0	$Y \leq A_{\text{bar}}$	Bù A	Đơn vị logic
0	0	0	0	0	0	$Y \leq A$	Truyền A	Mạch dịch bit
0	1	0	0	0	0	$Y \leq \text{shl } A$	Dịch trái A	Mạch dịch bit
1	0	0	0	0	0	$Y \leq \text{shr } A$	Dịch phải A	Mạch dịch bit
1	1	0	0	0	0	$Y \leq 0$	Truyền 0	Mạch dịch bit

- Với giá trị của A, B được gán trực tiếp trong code chương trình: A= 01010110; B = 10110101;

- Sử dụng tín hiệu trên board:

SW[5:0] =

Opcode

LEDR[7:0

] =

ALU_Out

HEX0 hiển thị kết quả số thập lục phân tương ứng với 4 bit thấp của ALU_Out
HEX1 hiển thị kết quả số thập lục phân tương ứng với 4 bit cao của ALU_Out

CODE

Bài 1:

```
module cau1(SW,LEDR);
    input [2:0]SW;
    output [3:0]LEDR;
    wire [3:0]A = 4'b0110;
    wire [3:0]B = 4'b0101;
    alu(A, B, SW[2:0], LEDR);
endmodule
```

```

endmodule

module alu(A, B, opcode, ALU_OUT);
    input [2:0]opcode;
    input wire [3:0]A,B;
    output reg [3:0]ALU_OUT;
    always@(*)
    case (opcode)
        3'b000: ALU_OUT = ~A;
        3'b001: ALU_OUT = A & B;
        3'b010: ALU_OUT = A | B;
        3'b100: ALU_OUT = A ^ B;
        default: ALU_OUT = 4'b0000;
    endcase
endmodule

```

Bài 2:

```

module cau2(SW,LEDR,HEX0);
    input [2:0]SW;
    output [3:0]LEDR;
    output [6:0]HEX0;
    wire [3:0]A = 4'b0110;
    wire [3:0]B = 4'b0101;

    alu(A, B, SW[2:0], LEDR);
    decoder(LEDR, HEX0);
endmodule

module alu(A, B, opcode, ALU_OUT);
    input [2:0]opcode;
    input wire [3:0]A,B;
    output reg [3:0]ALU_OUT;

```

```

always@(*)
case (opcode)
    3'b000: ALU_OUT = ~A;
    3'b001: ALU_OUT = A & B;
    3'b010: ALU_OUT = A | B;
    3'b100: ALU_OUT = A ^ B;
    default: ALU_OUT = 4'b0000;
endcase
endmodule

module decoder(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;

    always@(c)
    case (c)
        4'b 0000: hex = 7'b 1000000;
        4'b 0001: hex = 7'b 1111001;
        4'b 0010: hex = 7'b 0100100;
        4'b 0011: hex = 7'b 0110000;
        4'b 0100: hex = 7'b 0011001;
        4'b 0101: hex = 7'b 0010010;
        4'b 0110: hex = 7'b 0000010;
        4'b 0111: hex = 7'b 1111000;
        4'b 1000: hex = 7'b 0000000;
        4'b 1001: hex = 7'b 0010000;
    endcase
endmodule

```

Bài 3:

```

module cau3(SW,LEDR,HEX0,HEX1);
    input [2:0]SW;

```



```

    output [7:0]LEDR;
    output [6:0]HEX0,HEX1;
    wire [7:0]A = 8'b01010110;
    wire [7:0]B = 8'b10110101;
    alu(A, B, SW[2:0], LEDR[7:0]);
    decoder(LEDR[3:0], HEX0);
    decoder(LEDR[7:4], HEX1);
endmodule

module alu(A, B, opcode, ALU_OUT);
    input [2:0]opcode;
    input wire [7:0]A,B;
    output reg [7:0]ALU_OUT;

    always@(*)
    case (opcode)
        3'b000: ALU_OUT = ~A;
        3'b001: ALU_OUT = A & B;
        3'b010: ALU_OUT = A | B;
        3'b100: ALU_OUT = A ^ B;
        default: ALU_OUT = 4'b00000000;
    endcase
endmodule

module decoder(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
    case (c)
        4'b 0000: hex = 7'b 1000000;
        4'b 0001: hex = 7'b 1111001;
        4'b 0010: hex = 7'b 0100100;
        4'b 0011: hex = 7'b 0110000;
    endcase
endmodule

```

```

        4'b 0100: hex = 7'b 0011001;
        4'b 0101: hex = 7'b 0100100;
        4'b 0110: hex = 7'b 0100000;
        4'b 0111: hex = 7'b 1111000;
        4'b 1000: hex = 7'b 0000000;
        4'b 1001: hex = 7'b 0011000;
        4'b 1010: hex = 7'b 0001000;
        4'b 1011: hex = 7'b 0000011;
        4'b 1100: hex = 7'b 1000110;
        4'b 1101: hex = 7'b 0100001;
        4'b 1110: hex = 7'b 0000110;
        4'b 1111: hex = 7'b 0001110;
    endcase
endmodule

```

Bài 4:

```

module cau4(SW,HEX0,HEX1,LEDR);
    input [5:0]SW;
    output [7:0]LEDR;
    output [6:0]HEX0,HEX1;
    wire [7:0]x=8'b01010110;
    wire [7:0]y=8'b10110101;
    alu(SW[4:0],SW[5],x,y,LEDR);
    decoder(LEDR[3:0],HEX0);
    decoder(LEDR[7:4],HEX1);
endmodule

```

```

module alu(sel,car_in,A,B,Y);
    input [4:0]sel;
    input car_in;
    input wire [7:0]A,B;
    output reg [7:0]Y;
    reg [7:0]alu_logic, alu_arith;

```

```

always @ (sel or A or B or car_in)
begin
case (sel[1:0])
    2'b00:alu_logic=A&B;
    2'b01:alu_logic=A|B;
    2'b10:alu_logic=A^B;
    2'b11:alu_logic=!A;
endcase
case ({sel[1:0],car_in})
    3'b000:alu_arith=A;
    3'b001:alu_arith=A+1;
    3'b010:alu_arith=A+B;
    3'b011:alu_arith=A+B+1;
    3'b100:alu_arith= A+!B;
    3'b101:alu_arith=A-!B+1;
    3'b110:alu_arith=A-1;
    3'b111:alu_arith=A;
endcase
if(sel[2])
    Y = alu_logic;
case(sel[4:3])
    2'b00: Y=alu_arith;
    2'b01: Y<= (A<<1);
    2'b10: Y<= (A>>1);
    2'b11: Y<=0;
endcase
end
endmodule

```

```

module decoder (bcd, HEX);
input [3:0] bcd;
output reg [6:0]HEX;
always @(bcd)

```

```
case (bcd)

    4'b0000: HEX = 7'b1000000;
    4'b0001: HEX = 7'b1111001;
    4'b0010: HEX = 7'b0100100;
    4'b0011: HEX = 7'b0110000;
    4'b0100: HEX = 7'b0011001;
    4'b0101: HEX = 7'b0010010;
    4'b0110: HEX = 7'b0000010;
    4'b0111: HEX = 7'b1111000;
    4'b1000: HEX = 7'b0000000;
    4'b1001: HEX = 7'b0010000;
    4'b1010: HEX = 7'b0001000;
    4'b1011: HEX = 7'b0000011;
    4'b1100: HEX = 7'b1000110;
    4'b1101: HEX = 7'b0100001;
    4'b1110: HEX = 7'b0000110;
    4'b1111: HEX = 7'b0001110;
    default: HEX = 7'b1111111;


endcase

endmodule
```

Bài tập tuần 9


Yêu cầu của bài thực hành

 Câu 1: Viết code verilog mô tả ALU với ngõ vào A, B 8bits, thực hiện các phép toán số học và logic như sau:




Opcode s[2:0]	ALU Operation alu_out[7:0]	Overflow ovf
000	A + B	ovf
001	A - B	0
010	A - 1	0
011	A + 1	ovf
100	A & B	0
101	A B	0
default	~A	0

 Câu 2: Viết code verilog mô tả ALU với ngõ vào A, B 8bits, thực hiện các phép toán số học và logic như sau:



Opcode s[2:0]	ALU Operation alu_out[7:0]	Overflow ovf	Branch br
000	A + B	ovf	0
001	~A	0	0
010	A ^ B	0	0
011	~(A & B)	0	0
100	A >> 1	0	0
101	B << 1	0	0
110	A == B	0	1 : đúng 0 : sai
111	A > B	0	1 : đúng 0 : sai

 Câu 3: Viết code verilog mô tả ALU với ngõ vào A, B 8bits, thực hiện các phép toán số học và logic như sau:



Opcode s[3:0]	ALU Operation alu_out[7:0]	Overflow ovf	Description
0000	A + B	ovf	Addition
0001	A - B	0	Subtraction
0010	A + 1	0	Increase
0011	~ B	0	Invert
0100	A << 1	0	Logical shift left
0101	A >> 1	0	Logical shift right
0110	{A[6:0],A[7]}	0	A Rotate left by 1
0111	{A[0],A[7:1]}	0	A Rotate right by 1
1000	A & B	0	Logical and
1001	A B	0	Logical or
1010	A ^ B	0	Logical xor
1011	~(A B)	0	Logical nor
1100	~(A & B)	0	Logical nand
1101	~(A ^ B)	0	Logical xnor
1110	(A>B)? alu_out=11111111: nếu đúng alu_out=00000000: nếu sai	0	Greater comparison
1111	(A==B)? alu_out=11111111: nếu đúng alu_out=00000000: nếu sai	0	Equal comparison

CODE

Bài 1:

```

module cau1(SW, LEDR, HEX0, HEX1);
    input [2:0] SW;
    output [8:0] LEDR;
    output [6:0] HEX0, HEX1;
    wire [7:0] alu_out;
    wire [7:0] A=8'b11111111;
    wire [7:0] B=8'b11111111;
    alu_logic(A, B, SW[2:0], alu_out, LEDR[8]);
    assign LEDR[7:0]=alu_out;

    decoder (alu_out[3:0], HEX0);
    decoder (alu_out[7:4], HEX1);
endmodule

module alu_logic(A, B, opcode, alu_out, ovf);
    input [7:0] A, B;
    input [2:0] opcode;

```

```

output reg[7:0]alu_out;
output reg ovf;
always @(*)
begin
case (opcode)
3'b000:
    begin
        alu_out=A+B;
        ovf=(A[7]&B[7]&~alu_out[7])|~(A[7]&~B[7]&alu_out[7])|(A[7]&B[7]&al
u_out[7]);
    end
3'b001:
    begin
        alu_out=A-B;
        ovf=0;
    end
3'b010:
    begin
        alu_out =A-1;
        ovf=0;
    end
3'b011:
    begin
        alu_out=A+1;
        ovf=(A[7]&1&~alu_out[7])|~(A[7]&~1&alu_out[7])|(A[7]&1&alu_out[7])
;
    end
3'b100:
    begin
        alu_out=A&B;
        ovf = 0;
    end
3'b101:
    begin
        alu_out=A|B;

```



```

        ovf=0;
    end
default:
    begin
        alu_out =~A;
        ovf=0;
    end
endcase
end
endmodule

```

```

module decoder(c,hex);
    input [7:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
    case (c)
        4'b 0000: hex = 7'b 1000000;
        4'b 0001: hex = 7'b 1111001;
        4'b 0010: hex = 7'b 0100100;
        4'b 0011: hex = 7'b 0110000;
        4'b 0100: hex = 7'b 0011001;
        4'b 0101: hex = 7'b 0010010;
        4'b 0110: hex = 7'b 0000010;
        4'b 0111: hex = 7'b 1111000;
        4'b 1000: hex = 7'b 0000000;
        4'b 1001: hex = 7'b 0010000;
        4'b1010: hex = 7'b0001000; //A
        4'b1011: hex= 7'b0000011; //B
        4'b1100: hex = 7'b1000110; //C
        4'b1101: hex= 7'b0100001; //D
        4'b1110: hex = 7'b0000110; //E
        4'b1111: hex = 7'b0001110; //F
    endcase
endmodule

```

Bài 2:

```
module bail(SW, LEDR, HEX0, HEX1);
```

```
    input  [2:0]SW;
```

```
    output [9:0]LEDR;
```

```
    output[6:0]HEX0, HEX1;
```

```
    wire  [7:0]alu_out;
```

```
    wire  [7:0]A=8'b11111111;
```

```
    wire  [7:0]B=8'b11111111;
```

```
    alu_logic(A,B,SW[2:0],alu_out,LEDR[8],LEDR[9]);
```

```
    assign LEDR[7:0]=alu_out;
```

```
    decoder (alu_out[3:0],HEX0);
```

```
    decoder (alu_out[7:4],HEX1);
```

```
endmodule
```

```
module alu_logic(A,B,opcode,alu_out,ovf,br);
```

```
    input  [7:0]A,B;
```

```
    input  [2:0]opcode;
```

```
    output reg[7:0]alu_out;
```

```
    output reg  ovf,br;
```

```
    always @(*)
```

```
    begin
```

```
    case (opcode)
```

```
    3'b000:
```

```
        begin
```

```
            alu_out=A+B;
```

```
ovf=(A[7]&B[7]&~alu_out[7])|~(A[7]&~B[7]&alu_out[7])|(A[7]&B[7]&alu_out[7])
);
```

```
        br=0;
```

```
    end
```

```
    3'b001:
```

```
        begin
```

```

        alu_out=~A;
        ovf=0;
        br=0;
    end
3'b010:
    begin
        alu_out =A^B;
        ovf=0;
        br=0;
    end
3'b011:
    begin
        alu_out=~(A+B);
        ovf=0;
        br=0;
    end
3'b100:
    begin
        alu_out=A>>1;
        ovf = 0;
        br=0;
    end
3'b101:
    begin
        alu_out=B<<1;
        ovf=0;
        br=0;
    end
3'b110:
    begin
        br=(A==B)?1:0;
        ovf=0;
    end
3'b111:

```

```

begin
    br=(A>B)?1:0;
    ovf=0;
end

endcase
end
endmodule

module decoder(c,hex);
    input [7:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
    case (c)
        4'b 0000: hex = 7'b 1000000;
        4'b 0001: hex = 7'b 1111001;
        4'b 0010: hex = 7'b 0100100;
        4'b 0011: hex = 7'b 0110000;
        4'b 0100: hex = 7'b 0011001;
        4'b 0101: hex = 7'b 0010010;
        4'b 0110: hex = 7'b 0000010;
        4'b 0111: hex = 7'b 1111000;
        4'b 1000: hex = 7'b 0000000;
        4'b 1001: hex = 7'b 0010000;
        4'b1010: hex = 7'b0001000; //A
        4'b1011: hex= 7'b0000011; //B
        4'b1100: hex = 7'b1000110; //C
        4'b1101: hex= 7'b0100001; //D
        4'b1110: hex = 7'b0000110; //E
        4'b1111: hex = 7'b0001110; //F
    endcase
endmodule

```

Bài 3:

```

module cau3(SW,LEDR,HEX0,HEX1);
    input [3:0]SW;

```

```

output [8:0]LEDR;
output[6:0]HEX0,HEX1;
wire [7:0]alu_out;
wire [7:0]A=8'b11111111;
wire [7:0]B=8'b11111110;
alu_logic(A,B,SW[3:0],alu_out,LEDR[8]);
assign LEDR[7:0]=alu_out;

decoder (alu_out[3:0],HEX0);
decoder (alu_out[7:4],HEX1);
endmodule

```

```

module alu_logic(A,B,opcode,alu_out,ovf);
    input [7:0]A,B;
    input [3:0]opcode;
    output reg[7:0]alu_out;
    output reg ovf;
    always @(*)
    begin
        case (opcode)
            4'b000:
                begin
                    alu_out=A+B;
                    ovf=(A[7]&B[7]&~alu_out[7])|~(A[7]&~B[7]&alu_out[7])|(A[7]&B[7]&al
u_out[7]);
                end
            4'b0001:
                begin
                    alu_out=A-B;
                    ovf=0;
                end
            4'b0010:
                begin
                    alu_out =A+1;

```

```

        ovf=0;
    end
4'b0011:
    begin
        alu_out=~B;
        ovf=0;
    end
4'b0100:
    begin
        alu_out=A<<1;
        ovf = 0;
    end
4'b0101:
    begin
        alu_out=A>>1;
        ovf=0;
    end
4'b0110:
    begin
        alu_out={A[6:0],A[7]};
        ovf=0;
    end
4'b0111:
    begin
        alu_out={A[0],A[7:1]};
        ovf=0;
    end
4'b1000:
    begin
        alu_out=A&B;
        ovf=0;
    end
4'b1001:
    begin

```

```

        alu_out=A|B;
        ovf=0;
    end
4'b1010:
    begin
        alu_out=A^B;
        ovf=0;
    end
4'b1011:
    begin
        alu_out=~(A&B);
        ovf=0;
    end
4'b1100:
    begin
        alu_out=~(A^B);
        ovf=0;
    end
4'b1101:
    begin
        alu_out=A&B;
        ovf=0;
    end
4'b1110:
    begin
        alu_out=(A>B)?8'b11111111:8'b00000000;
        ovf=0;
    end
4'b1111:
    begin
        alu_out=(A==B)?8'b11111111:8'b00000000;
        ovf=0;
    end
endcase

```

```

end
endmodule

module decoder(c,hex);
    input [7:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
    case (c)
        4'b 0000: hex = 7'b 1000000;
        4'b 0001: hex = 7'b 1111001;
        4'b 0010: hex = 7'b 0100100;
        4'b 0011: hex = 7'b 0110000;
        4'b 0100: hex = 7'b 0011001;
        4'b 0101: hex = 7'b 0010010;
        4'b 0110: hex = 7'b 0000010;
        4'b 0111: hex = 7'b 1111000;
        4'b 1000: hex = 7'b 0000000;
        4'b 1001: hex = 7'b 0010000;
        4'b1010: hex = 7'b0001000; //A
        4'b1011: hex= 7'b0000011; //B
        4'b1100: hex = 7'b1000110; //C
        4'b1101: hex= 7'b0100001; //D
        4'b1110: hex = 7'b0000110; //E
        4'b1111: hex = 7'b0001110; //F
    endcase
endmodule

```


Bài tập tuần 10

Yêu cầu của bài thực hành

Câu 1: Sử dụng Multiplexer (MUX) để tổng hợp chức năng logic và viết code verilog mô tả mạch chức năng logic.

a)

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

b)

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1


c)

w_1	w_2	w_3	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Kiểm tra hoạt động của các mạch chức năng logic trên board DE1, sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] = w1
- SW[1] = w2
- SW[2] = w3
- LEDR[0] = f

 Câu 2: Cho mạch tách kênh (demultiplexer) như sau:




En	S1	S0	Ngõ ra
0	x	x	F0=F1=F2=F3=0
1	0	0	F0 = D
1	0	1	F1 = D
1	1	0	F2 = D
1	1	1	F3 = D

Mạch tách kênh từ 1 đường sang 4 đường nên có 2 ngõ chọn (S1, S2). Khi ngõ cho phép En ở mức 0 thì cấm không cho phép dữ liệu vào được truyền ra ở bất kì ngõ ra nào nên tất cả các ngõ ra đều bằng 0. Khi En ở mức 1, nếu ngõ vào chọn S1S0=00 thì dữ liệu D được đưa ra ngõ F0, các ngõ khác không đổi. Tương tự với các tổ hợp S1S0 khác thì lần lượt D sẽ ra ở ngõ F1, F2 và F3.

Viết code verilog mô tả mạch tách kênh 1 sang 4 trên và kiểm tra hoạt động của mạch trên board DE1. Sử dụng các tín hiệu trên board như sau: SW[0]=D; SW[1]=S1; SW[2]=S2; SW[3]=En; LEDR[0]=F[0]; LEDR[1]=F[1]; LEDR[2]=F[2]; LEDR[3]=F[3].

 Câu 3: Viết code verilog mô tả mạch mã hoá 10 đường sang 4 đường như sau:




I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇	I ₈	I ₉	F3	F2	F1	F0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

Câu 4: Viết code verilog mô tả mạch thực hiện chức năng chuyển đổi số hệ nhị phân 4 bit (B[3:0]) thành số hệ thập phân 2 chữ số (d1 d0). Kiểm tra hoạt động của mạch trên board DE1, sử dụng các tín hiệu: - SW[3:0] = B[3:0] : làm 4 bit ngõ vào
- HEX1, HEX0 = d1, d0 : hiển thị số thập phân 2 chữ số

B[3:0]	d1	d0
0000	0	0
0001	0	1
0010	0	2
...
1001	0	9
1010	1	0
1011	1	1
1100	1	2
1101	1	3
1110	1	4
1111	1	5

 Câu 5: Viết code verilog mô tả mạch Full Adder 4 bit được ghép từ 4 Full Adder 1 bit. Cho mạch Full Adder 1 bit như sau:




b	a	ci	co	s
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Full adder truth table

```
module fulladder1bit(cin,a,b,s,cout);
    input cin,a,b;
    output s,cout;
    assign s=a^b^cin;
    assign cout=(a&b)|(cin&a)|(cin&b);
endmodule
```

Câu 6: Viết code verilog mô tả mạch Full Adder 4 bit sử dụng **parameter n=4**.

 
Câu 7: Viết code verilog mô tả mạch Flip-Flop D với Mux 2:1 ở ngõ vào D (4 bits) như hình sau:




Kiểm tra mạch trên Board DE1 bằng cách sử dụng các tín hiệu sau:

- SW[3:0] = D0
- SW[7:4] = D1
- SW[9] = s
- LEDR[3:0] = Q

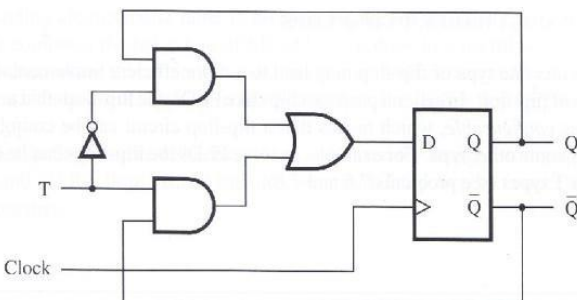Câu 8: Viết code verilog mô tả mạch Flip-Flop T như sau:




T	Q(t+1)
0	Q(t)
1	Q̄(t)

 

Kiểm tra mạch trên Board DE1 bằng cách sử dụng các tín hiệu:

- SW[9] = T
- KEY[0] = Clk
- LEDR[0] = Q

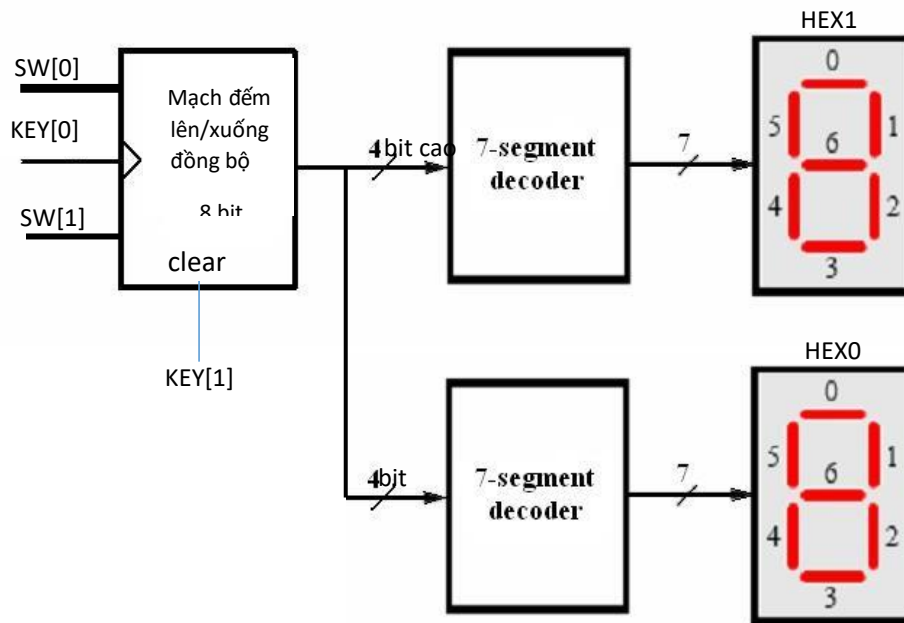Câu 9: Viết code verilog mô tả mạch đếm lên/xuống đồng bộ 8 bit sử dụng biểu thức toán học.



Yêu cầu sử dụng các tín hiệu trên board như sau:

- SW[0] làm tín hiệu Enable.
- SW[1] làm tín hiệu Select: nếu SW[1]=0 thực hiện mạch đếm lên, SW[1]=1 thực hiện mạch đếm xuống.
- KEY[0] làm tín hiệu xung clock.
- KEY[1] làm tín hiệu clear bộ đếm về 0.
- HEX1, HEX0 hiển thị kết quả của bộ đếm lên từ 00 <--> FF

Câu 10: Tương tự câu 9, nhưng thay tín hiệu xung clock bằng việc sử dụng bộ dao động CLOCK_50MHZ để tạo trì hoãn 1/2 giây.

CODE

Bài 1:

```
module cau1(SW, LEDR);
    input [2:0]SW;
    output [0:0]LEDR;
    wire f0;

    //Cau a
    //mux2_1(SW[2], ~SW[2], SW[1], f0);
    //mux2_1(f0, ~f0, SW[0], LEDR[0]);
```

```

//Cau b
mux2_1(SW[1]&SW[2], SW[1]|SW[2], SW[0], LEDR[0]);
endmodule

```

```

module mux2_1(x, y, s, m_out);
    input x, y, s;
    output m_out;

    assign m_out = s?y:x;
endmodule

```

Bài 2:

```

module cau2(SW, LEDR);
    input [3:0]SW;
    output [3:0]LEDR;

    demux1_4(SW[0], SW[2:1], SW[3], LEDR);
endmodule

```

```

module demux1_4(d, s, en, f);
    input d, en;
    input [1:0]s;
    output reg [3:0]f;

    always@(en, s)
    if(~en)
        begin

```

```

        f[0] = 0;
        f[1] = 0;
        f[2] = 0;
        f[3] = 0;
    end
else
    begin
        //always@(s)
        case(s)
            2'b00: f[0] = d;
            2'b01: f[1] = d;
            2'b10: f[2] = d;
            2'b11: f[3] = d;
        endcase
    end
endmodule

```

Bài 3:

```

module cau3(SW, LEDR, HEX0);
    input [0:9]SW;
    output [3:0]LEDR;
    output [6:0]HEX0;

    decode_10_4(SW, LEDR);
    display_0_9(LEDR, HEX0);
endmodule

```

```

module decode_10_4(i, f);
    input [9:0]i;
    output reg [3:0]f;

    always@(i)
    case(i)
        10'b1000000000: f = 4'b0000;
        10'b0100000000: f = 4'b0001;
        10'b0010000000: f = 4'b0010;
        10'b0001000000: f = 4'b0011;
        10'b0000100000: f = 4'b0100;
        10'b0000010000: f = 4'b0101;
        10'b0000001000: f = 4'b0110;
        10'b0000000100: f = 4'b0111;
        10'b0000000010: f = 4'b1000;
        10'b0000000001: f = 4'b1001;
    endcase
endmodule

```

```

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
    case(c)
        4'b0000 :hex =7'b1000000;
        4'b0001 :hex =7'b1111001;
        4'b0010 :hex =7'b0100100;
        4'b0011 :hex =7'b0110000;
    endcase
endmodule

```

```

        4'b0100 :hex =7'b0011001;
        4'b0101 :hex =7'b0010010;
        4'b0110 :hex =7'b0000010;
        4'b0111 :hex =7'b1111000;
        4'b1000 :hex =7'b0000000;
        4'b1001 :hex =7'b0010000;
        default :hex =7'b1111111;
    endcase
endmodule

```

Bài 4:

```

module cau4(SW, HEX0, HEX1);
    input [3:0]SW;
    output [0:6]HEX0, HEX1;
    seg70(SW[3:0], HEX0, HEX1);
endmodule

```

```

module seg70(bcd, led0, led1);
    input [3:0] bcd;
    output reg [0:6]led0, led1;

    always @(bcd)
    if (bcd<10)
    begin
        led1 = 7'b1111111;
        case (bcd) //abcdefg
            0: led0 = 7'b0000001;

```



```

        1: led0 = 7'b1001111;
        2: led0 = 7'b0010010;
        3: led0 = 7'b0000110;
        4: led0 = 7'b1001100;
        5: led0 = 7'b0100100;
        6: led0 = 7'b0100000;
        7: led0 = 7'b0001111;
        8: led0 = 7'b0000000;
        9: led0 = 7'b0000100;
        default: led0 = 7'b1111111;
    endcase
end
else
begin
    led1 = 7'b1001111;
    case (bcd)
        10: led0 = 7'b0000001;
        11: led0 = 7'b1001111;
        12: led0 = 7'b0010010;
        13: led0 = 7'b0000110;
        14: led0 = 7'b1001100;
        15: led0 = 7'b0100100;
    endcase
end
endmodule

```

Bài 5:

```
module cau5(SW,LEDR);  
    input [8:0] SW;  
    output [4:0] LEDR;  
    add4bit(SW[4], SW[3:0], SW[8:5], LEDR[3:0], LEDR[4]);  
endmodule
```

```
module add4bit(cin,a,b,s,c);  
    input cin;  
    input [3:0]a,b;  
    output [3:0]s;  
    output [4:1] c;  
    fulladder(cin, a[0], b[0], s[0], c[1]);  
    fulladder(c[1:1], a[1:1], b[1:1], s[1:1], c[2:2]);  
    fulladder(c[2:2], a[2:2], b[2:2], s[2:2], c[3:3]);  
    fulladder(c[3:3], a[3:3], b[3:3], s[3:3], c[4:4]);  
endmodule
```

```
module fulladder(cin,a,b,s,cout);  
    input cin,a,b;  
    output s,cout;  
    assign s=a^b^cin;  
    assign cout=(a&b)|(cin&a)|(cin&b);  
endmodule
```

Bài 6:

```
module cau6(SW,LEDR);  
    input [8:0]SW;
```

```

        output [4:0]LEDR;
        fulladder4bit (SW[8], SW[3:0], SW[7:4], LEDR[3:0], LEDR[4]);
endmodule

```

```

module fulladder4bit(cin, a[3:0], b[3:0], s[3:0], cout);
    parameter n=4;
    input [n-1:0]a,b;
    input cin;
    output reg [n-1:0]s;
    output reg cout;
    reg [n:0]c;
    integer k;

    always @(a,b,cin)
    begin
        c[0]=cin;
        for (k=0;k<n;k=k+1)
            begin
                s[k]=a[k]^b[k]^c[k];
                c[k+1]=(a[k]&b[k])|(a[k]&c[k])|(c[k]&b[k]);
            end
        cout = c[n];
    end
endmodule

```

Bài 7:

```

module cau2(SW, KEY, LEDR);
    input [9:0]SW; // SW[3:0] = D0, SW[7:4] = D1, SW[8] = s

```

```

    input [0:0]KEY;
    output wire [3:0]LEDR; // LEDR[3:0] = q
    wire [3:0]d;

    mux_2l_4b(SW[3:0], SW[7:4], SW[9], d);
    FF_D_4b(d, KEY[0], LEDR[3:0]);
endmodule

```

```

module mux_2l_4b(x, y, s, m);
    input [3:0]x, y;
    input s;
    output [3:0]m;

    assign m = s?y:x;
endmodule

```

```

module FF_D_4b(d, clk, q);
    input [3:0]d;
    input clk;
    output reg [3:0]q;

    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```

Bài 8:

```

module cau8(SW, KEY, LEDR);
    input [9:9]SW;

```

```

    input [0:0]KEY; // t = SW9, clk = KEY0
    output [0:0]LEDR; // q = LEDR

    FF_T(SW[9], KEY[0], LEDR[0]);
endmodule

```

```

module FF_T(t, clk, q);
    input t, clk;
    output q;
    wire m1, m2, d;

    and(m1, ~t, q);
    and(m2, t, ~q);
    or(d, m1, m2);
    FF_D(d, clk, q);
endmodule

```

```

module FF_D(d, clk, q);
    input d, clk;
    output reg q;

    always @(posedge clk)
        q <= d;
endmodule

```

Bài 9:

```

module cau9(SW, KEY, HEX0, HEX1);
    input [1:0]SW;

```

```

    input [1:0]KEY;
    output [6:0]HEX0;
    output [6:0]HEX1;
    wire [7:0]bcd;

    counter(SW[0], SW[1], KEY[1], KEY[0], bcd);
    Decoder_HEX(bcd[3:0], HEX0);
    Decoder_HEX(bcd[7:4], HEX1);
endmodule

```

```

module counter(en, s, rst, clk, bcd);
    parameter n = 8;
    input s, en, rst, clk;
    output reg [n-1:0]bcd;

    always@(posedge clk or negedge rst)
        if(!rst)
            bcd <= 0;
        else if(en)
            bcd <= bcd + (s?-1:1);
endmodule

```

```

module Decoder_HEX(c, HEX);
    input[3:0]c;
    output [6:0]HEX;
    reg[6:0]HEX;
    always@(c)
        case(c)

```

```

4'b0000: HEX = 7'b1000000;
4'b0001: HEX = 7'b1111001;
4'b0010: HEX = 7'b0100100;
4'b0011: HEX = 7'b0110000;
4'b0100: HEX = 7'b0011001;
4'b0101: HEX = 7'b0010010;
4'b0110: HEX = 7'b0000010;
4'b0111: HEX = 7'b1111000;
4'b1000: HEX = 7'b0000000;
4'b1001: HEX = 7'b0010000;
4'b1010: HEX = 7'b0001000; //A
4'b1011: HEX = 7'b0000011; //B
4'b1100: HEX = 7'b1000110; //C
4'b1101: HEX = 7'b0100001; //D
4'b1110: HEX = 7'b0000110; //E
4'b1111: HEX = 7'b0001110; //F
default: HEX = 7'b1111111;

endcase
endmodule

```

Bài 10:

```

module bail(CLOCK_50,KEY,SW,HEX0, HEX1);
    input CLOCK_50;
    input [0:0]KEY;
    input [1:0]SW;
    output [6:0]HEX0, HEX1;
    wire [3:0]a,b;

```

```

        counter (CLOCK_50, KEY[0],SW[0],SW[1], a,b);
        display_0_9 (a, HEX0);
        display_0_9 (b, HEX1);
endmodule

module counter(CLOCK_50,reset,enable,select,BCD0, BCD1);
    input reset,CLOCK_50,enable,select;
    output reg[3:0]BCD0, BCD1;
    reg [25:0]delay;
    //tao delay 1s
    always @(posedge CLOCK_50)
        begin
            if(delay==25000000)
                delay<=0;
            else
                delay=delay+1;
            end
    always@(posedge CLOCK_50 or negedge reset)
        if(!reset)
            begin
                BCD0<=9;
                BCD1<=9;
            end
        else
            if (enable)
                begin
                    if(select==0)
                        begin

```



```

if (delay==0)
    begin
        if (BCD0==0)
            begin
                BCD0<=9;
                if (BCD1==0)
                    BCD1<=9;
                else
                    BCD1<=BCD1-1;
            end
        else
            BCD0<=BCD0-1;
        end
    end

else
    begin
        if (delay==0)
            begin
                if (BCD0==9)
                    begin
                        BCD0<=0;
                        if (BCD1==9)
                            BCD1<=0;
                        else
                            BCD1<=BCD1+1;
                        end
                    end
                end
            end
        end
    end
end

```

```

                                else
                                    BCD0<=BCD0+1;

                                end

                                end

                                end

                                end

                                endmodule

```

```

module display_0_9(c,hex);
    input [3:0]c;
    output reg [6:0]hex;
    always@(c)
        case(c)
            4'b0000 :hex =7'b1000000;
            4'b0001 :hex =7'b11111001;
            4'b0010 :hex =7'b0100100;
            4'b0011 :hex =7'b0110000;
            4'b0100 :hex =7'b0011001;
            4'b0101 :hex =7'b0010010;
            4'b0110 :hex =7'b0000010;
            4'b0111 :hex =7'b11111000;
            4'b1000 :hex =7'b0000000;
            4'b1001 :hex =7'b0010000;
            default :hex =7'b1111111;
        endcase
    endmodule

```